

# 情報通信実験3

## RISC-Vプロセッサ基本設計編

一色 剛


工学院情報通信系

[isshiki@ict.e.titech.ac.jp](mailto:isshiki@ict.e.titech.ac.jp)

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計

# RV32-I命令セット仕様

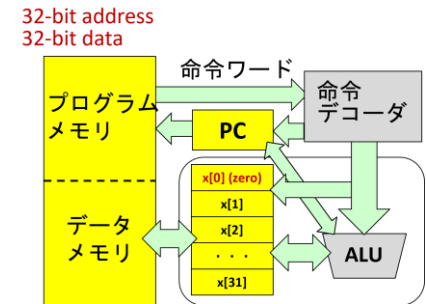

## ■ オペランド: 演算対象データ、格納データ

- レジスタオペランド: 5ビットで $x[k]$  ( $k = 0, 1, \dots, 31$ )を指定 ( $x[0] = 0$ に固定)
- 格納レジスタが $x[0]$ の場合は、演算結果は格納されない
- メモリオペランド: レジスタへのロード命令、ストア命令のみ
- 即値オペランド: 命令ワードに埋め込まれた定数

## ■ 即値(定数)オペランド: 様々なビット長と符号なし・付きの組合せ

- $\text{simm}[11:0]$ ,  $\text{simm}[12:1]$ ,  $\text{simm}[20:1]$ : 符号付き即値(32ビットへ符号拡張)
- $\text{uimm}[4:0]$ ,  $\text{uimm}[31:12]$ : 符号なし即値(32ビットへ0拡張)

## ■ 整数データ型: 32-bit (Word), 16-bit (Half), 8-bit (Byte)

- 符号なし(unsigned)、符号付き(signed)

## ■ 演算命令: レジスタ格納、レジスタ・即値オペランド

- 算術演算(加減算)、シフト演算(右シフト、左シフト)、論理演算(AND/OR/EXOR)、比較演算

## ■ プログラム制御命令: サブルーチン呼び出し, 条件分岐

## ■ メモリアクセス命令:

- ロード(読出し): Byte (signed/unsigned), Half (signed/unsigned), Word
- スタ(書込み): Byte, Half, Word (signed/unsignedの区別はない)

## ■ その他の命令(本実験では未使用):

- FENCE命令: 前後のメモリアクセス命令の実行順序制御
- ECALL, EBREAK命令: システム制御

# RV32-I命令セット：演算命令(レジスタオペランド)



31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode	R-type
--------	-----	-----	--------	----	--------	--------

種別	アセンブリ命令	レジスタ転送式	funct7	funct3	opcode
R-type	ADD rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 + rs2$	0000000	000	0110011
	SUB rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 - rs2$	0100000	000	0110011
	SLT rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 < rs2$ (signed比較)	0000000	010	0110011
	SLTU rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 < rs2$ (unsigned比較)	0000000	011	0110011
	AND rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \& rs2$ (ビット毎の論理積)	0000000	111	0110011
	OR rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \mid rs2$ (ビット毎の論理和)	0000000	110	0110011
	XOR rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \wedge rs2$ (ビット毎の排他的論理和)	0000000	100	0110011
	SLL rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \ll rs2[4:0]$ (論理左シフト)	0000000	001	0110011
	SRL rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \gg rs2[4:0]$ (論理右シフト)	0000000	101	0110011
	SRA rd, rs1, rs2	$rd \leftarrow rs1 \gg rs2[4:0]$ (算術右シフト)	0100000	101	0110011

**シフト演算 (SLL, SRL, SRA)** : rs2の下位5ビットでシフト量(0~31)が決まり、上位27ビットは無視される

# RV32-I命令セット：演算命令（即値オペランド）

  

種別	アセンブリ命令	レジスタ転送式	imm[11:5]	funct3	opcode
I-type	ADDI rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 + \text{simmm}_{[11:0]}$		000	0010011
	SLTI rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 < \text{simmm}_{[11:0]}$ (signed比較)		010	0010011
	SLTIU rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 < \text{simmm}_{[11:0]}$ (unsigned比較)		011	0010011
	ANDI rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 \& \text{simmm}_{[11:0]}$ (ビット毎の論理積)		111	0010011
	ORI rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 \mid \text{simmm}_{[11:0]}$ (ビット毎の論理和)		110	0010011
	XORI rd, rs1, simm	$rd \leftarrow rs1 \wedge \text{simmm}_{[11:0]}$ (ビット毎の排他的論理和)		100	0010011
	SLLI rd, rs1, uimm	$rd \leftarrow rs1 \ll \text{uimm}_{[4:0]}$ (論理左シフト)	0000000	001	0010011
	SRLI rd, rs1, uimm	$rd \leftarrow rs1 \gg \text{uimm}_{[4:0]}$ (論理右シフト)	0000000	101	0010011
	SRAI rd, rs1, uimm	$rd \leftarrow rs1 \gg \text{uimm}_{[4:0]}$ (算術右シフト)	0100000	101	0010011
U-type	LUI rd, uimm	$rd \leftarrow \text{uimm}_{[31:12]}$			0110111
	AUIPC rd, uimm	$rd \leftarrow PC + \text{uimm}_{[31:12]}$			0010111

# RV32-I命令セット：メモリアクセス命令

11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	rs1	funct3	rd	opcode	I-type	
11	10	9	8	7	6	5	rs2		rs1	funct3	4	3	2	1	0	opcode	S-type

種別	アセンブリ命令	レジスタ転送式	funct3	opcode
I-type	LB rd, simm(rs1)	$rd \leftarrow \text{SignExt}(M_8[rs1 + \text{simm}[11:0]])$	000	0000011
	LBU rd, simm(rs1)	$rd \leftarrow \text{ZeroExt}(M_8[rs1 + \text{simm}[11:0]])$	100	0000011
	LH rd, simm(rs1)	$rd \leftarrow \text{SignExt}(M_{16}[rs1 + \text{simm}[11:0]])$	001	0000011
	LHU rd, simm(rs1)	$rd \leftarrow \text{ZeroExt}(M_{16}[rs1 + \text{simm}[11:0]])$	101	0000011
	LW rd, simm(rs1)	$rd \leftarrow M_{32}[rs1 + \text{simm}[11:0]]$	010	0000011
S-type	SB rs2, simm(rs1)	$M_8[rs1 + \text{simm}[11:0]] \leftarrow rs2[7:0]$	000	0100011
	SH rs2, simm(rs1)	$M_{16}[rs1 + \text{simm}[11:0]] \leftarrow rs2[15:0]$	001	0100011
	SW rs2, simm(rs1)	$M_{32}[rs1 + \text{simm}[11:0]] \leftarrow rs2[31:0]$	010	0100011


$M_8[addr]$  : メモリ上のaddr番地の8ビットデータ

$M_{16}[addr]$  : メモリ上のaddr番地の16ビットデータ

$M_{32}[addr]$  : メモリ上のaddr番地の32ビットデータ

$\text{SignExt}(X)$  : Xの符号拡張(signedビット長拡張)

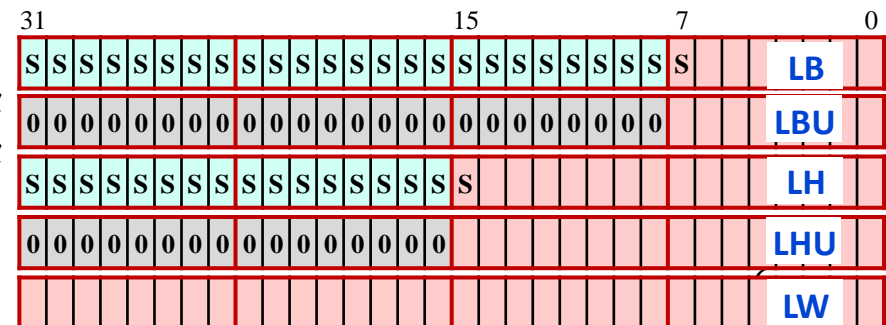$\text{ZeroExt}(X)$  : Xの0拡張(unsignedビット長拡張)



# RV32-I命令セット：プログラム制御命令

20	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11	19	18	17	16	15	14	13	12	rd					opcode					J-type
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	rs1					funct3			rd					opcode					I-type
12	10	9	8	7	6	5	rs2					rs1					funct3			4	3	2	1	11	opcode					B-type

種別	アセンブリ命令	レジスタ転送式	funct3	opcode
J-type	<b>JAL</b> rd, <i>paddr</i>	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow PC + simm[20:1]$		1101111
I-type	<b>JALR</b> rd, <i>simm</i> (rs1)	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow ((rs1 + simm[11:0]) \& (\sim 1))$	000	1100111
B-type	<b>BEQ</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 == rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$	000	1100011
	<b>BNE</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 \neq rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$	001	1100011
	<b>BLT</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 < rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$ (signed比較)	100	1100011
	<b>BLTU</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 < rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$ (unsigned比較)	110	1100011
	<b>BGE</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 \geq rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$ (signed比較)	101	1100011
	<b>BGEU</b> rs1, rs2, <i>paddr</i>	$\text{if}(rs1 \geq rs2) PC \leftarrow PC + simm[12:1]$ (unsigned比較)	111	1100011

**paddr** : ジャンプ先のPC → 現PCの相対オフセット値  $simm[20:1]$ ,  $simm[12:1]$  で指定


- $((rs1 + simm[11:0]) \& (\sim 1))$  : 最下位ビットを0にクリア ( $(\sim 1) = 0xffffffffe$ )
- PCの値(命令アドレス)は2の倍数: 命令長が4バイト、2バイト(C拡張の場合)

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計



# RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)

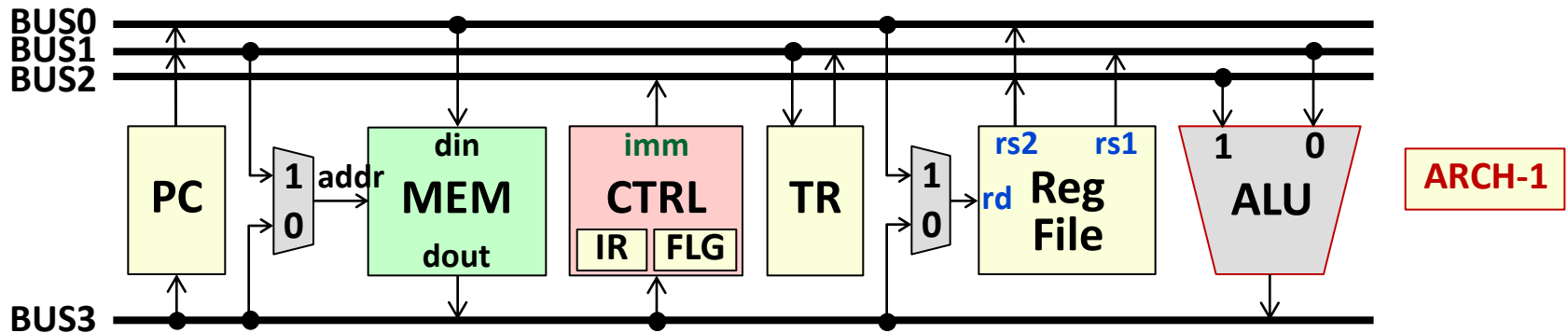

## → 命令実行制御設計のための計算機詳細構成図の一例 (ARCH-1)


- **MEM (メモリ):** in {**addr**:{BUS1, BUS3}, **din**:BUS0}, out {**dout**:BUS3}
- **ALU:** in {**0**:BUS1, **1**:BUS2}, out {BUS3}
- **RegFile (x[0]~x[31]):** in {**rd**:{BUS0, BUS3}}, out {**rs1**:BUS1, **rs2**:{BUS0, BUS2}}
- **PC (プログラムカウンタ):** in {BUS3}, out {BUS0, BUS1}
- **TR (一時レジスタ: PCの値を保持):** in {BUS1}, out {BUS1}
- **CTRL (制御回路):** in {BUS3}, out {**imm**:BUS2}
  - 命令レジスタ **IR** (inst[31:0])、1ビットフラグレジスタ **FLG** (比較結果)
  - out: 即値データ出力 (imm[31:0])
  - 制御出力 (上図では省略): **ALU<sub>CTRL</sub>**, **MEM<sub>CTRL</sub>**, **RegFile<sub>CTRL</sub>**, **PC<sub>CTRL</sub>**, **TR<sub>CTRL</sub>**, ...

# 資料概要


1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計
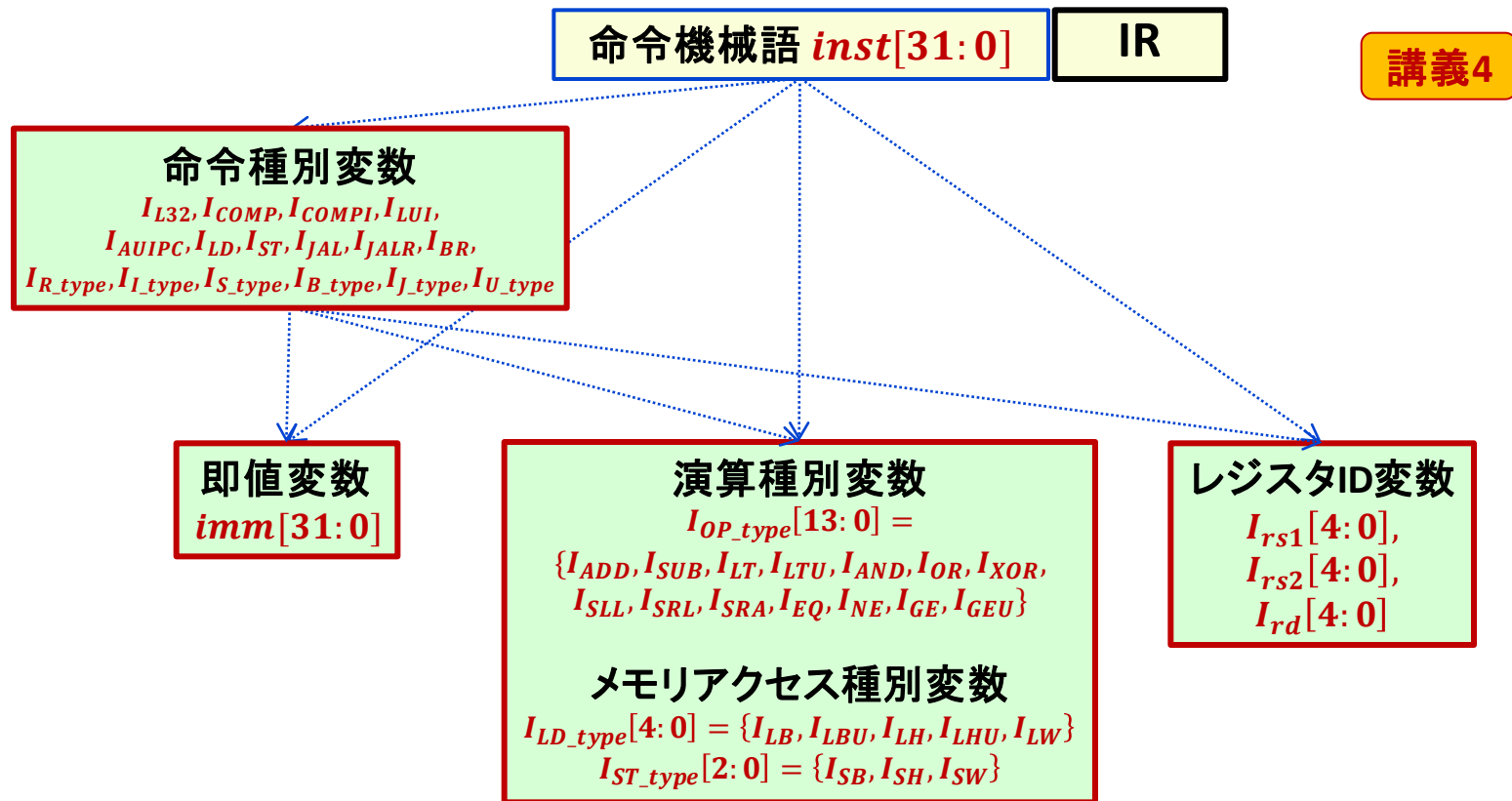
# 命令デコード動作

- 命令フェッチ終了後、命令デコード回路によって、命令情報変数(命令種別、即値、演算種別、メモリアクセス種別、レジスタID変数、等)が制御回路(CTRL)から出力される



# 命令種別変数の論理式

 


$inst[31:0]$  : 命令ワード (機械語)

opcode

命令種別	type	opcode	命令種別変数の論理式		
			$I_{L32} = inst[1] \cdot inst[0]$ (32ビット命令判定項)		
演算命令(レジスタ)	R-type	0110011 (0x33)	$I_{COMP} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
演算命令(即値)	I-type	0010011 (0x13)	$I_{COMPI} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
LUI 命令	U-type	0110111 (0x37)	$I_{LUI} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
AUIPC 命令	U-type	0010111 (0x17)	$I_{AUIPC} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
ロード命令	I-type	0000011 (0x03)	$I_{LD} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
ストア命令	S-type	0100011 (0x23)	$I_{ST} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
JAL命令	J-type	1101111 (0x6f)	$I_{JAL} = inst[6] \cdot inst[5] \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
JALR命令	I-type	1100111 (0x67)	$I_{JALR} = inst[6] \cdot inst[5] \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
条件分岐命令	B-type	1100011 (0x63)	$I_{BR} = inst[6] \cdot inst[5] \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$		
<div><div><math>I_{COMP}, I_{COMPI}, I_{LUI}, I_{AUIPC},</math> <math>I_{LD}, I_{ST}, I_{JAL}, I_{JALR}, I_{BR}</math></div><div><math>I_{R\_type}, I_{I\_type}, I_{S\_type},</math> <math>I_{B\_type}, I_{J\_type}, I_{U\_type}</math></div></div>			<div>各typeの 命令種別変数</div>		$I_{R\_type} = I_{COMP}$
					$I_{I\_type} = I_{COMPI} + I_{LD} + I_{JALR}$
					$I_{S\_type} = I_{ST}$
					$I_{B\_type} = I_{BR}$
					$I_{J\_type} = I_{JAL}$
					$I_{U\_type} = I_{LUI} + I_{AUIPC}$

# レジスタID変数の論理設計

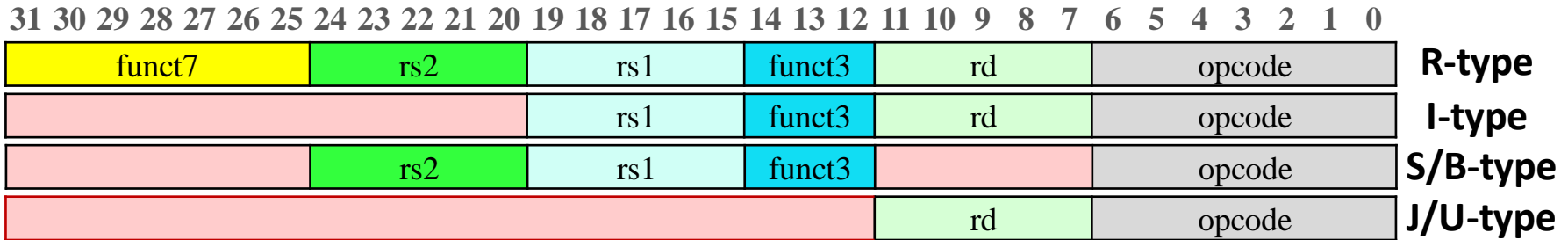

レジスタIDフィールド:

- $I_{rs1}[4:0] = inst[19:15]$
- $I_{rs2}[4:0] = inst[24:20]$
- $I_{rd}[4:0] = inst[11:7]$

レジスタファイル:  $x[32] \rightarrow 32$ 個  $\times$  32ビットレジスタ

- $rs1 \leftarrow I_{rs1} ? x[I_{rs1}] : 32'b0$
- $rs2 \leftarrow I_{rs2} ? x[I_{rs2}] : 32'b0$
- $if(I_{rd}) x[I_{rd}] \leftarrow rd$

- $x[0] = 0$ に固定
- $x[0]$ への書込みは無視

レジスタID条件式	条件式の含意
$I_{rs1\_type} = I_{R\_type} + I_{I\_type} + I_{S\_type} + I_{B\_type}$	(rs1) フィールドが存在する
$I_{rs2\_type} = I_{R\_type} + I_{S\_type} + I_{B\_type}$	(rs2) フィールドが存在する
$I_{rd\_type} = I_{R\_type} + I_{I\_type} + I_{J\_type} + I_{U\_type}$	(rd) フィールドが存在する

R-type	$rd \leftarrow rs1 (op) rs2$
I-type	$rd \leftarrow rs1 (op) imm$
.....	.....

$k'b0$ :  $k$ ビット幅の「0」値

ビット範囲	IDフィールド変数の論理式	IDフィールド変数のレジスタ転送式
$0 \leq n \leq 4$	$I_{rs1}[n] = I_{rs1\_type} \cdot inst[15 + n]$	$I_{rs1}[4:0] = I_{rs1\_type} ? inst[19:15] : 5'b0$
$0 \leq n \leq 4$	$I_{rs2}[n] = I_{rs2\_type} \cdot inst[20 + n]$	$I_{rs2}[4:0] = I_{rs2\_type} ? inst[24:20] : 5'b0$
$0 \leq n \leq 4$	$I_{rd}[n] = I_{rd\_type} \cdot inst[7 + n]$	$I_{rd}[4:0] = I_{rd\_type} ? inst[11:7] : 5'b0$

条件演算子(3項演算子):

$a = (b) ? c : d; \rightarrow if (b \neq 0) a = c; else a = d;$

# 演算種別とメモリアクセス種別

命令種別	type	opcode	命令種別変数の論理式
			$I_{L32} = inst[1] \cdot inst[0]$ (32ビット命令判定項)
演算命令(レジスタ)	R-type	01100 <b>11</b> (0x33)	$I_{COMP} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
演算命令(即値)	I-type	00100 <b>11</b> (0x13)	$I_{COMPI} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
ロード命令	I-type	00000 <b>11</b> (0x03)	$I_{LD} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
ストア命令	S-type	01000 <b>11</b> (0x23)	$I_{ST} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
条件分岐命令	B-type	11000 <b>11</b> (0x63)	$I_{BR} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$

31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	opcode
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0	rs1	funct3	rd	opcode	
12 10 9 8 7 6 5	rs2	rs1	funct3	4 3 2 1 11	opcode
11 10 9 8 7 6 5	rs2	rs1	funct3	4 3 2 1 0	opcode

R-type

I-type

B-type

S-type

アセンブリ命令 (R-type : $I_{COMP}$ )	funct3 inst[14:12]	funct7 inst[31:25]
ADD rd, rs1, rs2	000	0000000
SUB rd, rs1, rs2	000	0 <b>1</b> 00000
SLT rd, rs1, rs2	010	0000000
SLTU rd, rs1, rs2	011	0000000
AND rd, rs1, rs2	111	0000000
OR rd, rs1, rs2	110	0000000
XOR rd, rs1, rs2	100	0000000
SLL rd, rs1, rs2	001	0000000
SRL rd, rs1, rs2	101	0000000
SRA rd, rs1, rs2	101	0 <b>1</b> 00000

アセンブリ命令 (I-type : $I_{COMPI}$ )	funct3 inst[14:12]	imm[11:5] inst[31:25]
ADDI rd, rs1, simm	000	
SLTI rd, rs1, simm	010	
SLTIU rd, rs1, simm	011	
ANDI rd, rs1, simm	111	
ORI rd, rs1, simm	110	
XORI rd, rs1, simm	100	
SLLI rd, rs1, <b>uimm</b>	001	0000000
SRLI rd, rs1, <b>uimm</b>	101	0000000
SRAI rd, rs1, <b>uimm</b>	101	0 <b>1</b> 00000

アセンブリ命令 ( $I_{LD}, I_{ST}$ )	funct3 inst[14:12]
LB rd, simm (rs1)	000
LBU rd, simm (rs1)	100
LH rd, simm (rs1)	001
LHU rd, simm (rs1)	101
LW rd, simm (rs1)	010
SB rs2, simm (rs1)	000
SH rs2, simm (rs1)	001
SW rs2, simm (rs1)	010

アセンブリ命令 (B-type : $I_{BR}$ )	funct3 inst[14:12]
BEQ rs1, rs2, <b>paddr</b>	000
BNE rs1, rs2, <b>paddr</b>	001
BLT rs1, rs2, <b>paddr</b>	100
BLTU rs1, rs2, <b>paddr</b>	110
BGE rs1, rs2, <b>paddr</b>	101
BGEU rs1, rs2, <b>paddr</b>	111

# 演算種別とメモリアクセス種別

命令種別	type	opcode	命令種別変数の論理式
			$I_{L32} = inst[1] \cdot inst[0]$ (32ビット命令判定項)
演算命令(レジスタ)	R-type	0110011 (0x33)	$I_{COMP} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
演算命令(即値)	I-type	0010011 (0x13)	$I_{COMPI} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
ロード命令	I-type	0000011 (0x03)	$I_{LD} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
ストア命令	S-type	0100011 (0x23)	$I_{ST} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$
条件分岐命令	B-type	1100011 (0x63)	$I_{BR} = \overline{inst[6]} \cdot \overline{inst[5]} \cdot \overline{inst[4]} \cdot \overline{inst[3]} \cdot \overline{inst[2]} \cdot I_{L32}$

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
funct7							rs2					rs1					funct3			rd					opcode					R-type		
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	rs1					funct3			rd					opcode					I-type		
12	10	9	8	7	6	5	rs2					rs1					funct3			4	3	2	1	11	opcode					B-type		
11	10	9	8	7	6	5	rs2					rs1					funct3			4	3	2	1	0	opcode					S-type		

$$I_{F7\_Z} = \overline{inst[31]} \cdot \overline{inst[29]} \cdot \overline{inst[28]} \cdot \overline{inst[27]} \cdot \overline{inst[26]} \cdot \overline{inst[25]}$$

$$I_{F7\_0} = I_{F7\_Z} \cdot inst[30]$$

$$I_{F7\_32} = I_{F7\_Z} \cdot inst[30]$$

$$I_{COMP\_0} = I_{F7\_0} \cdot I_{COMP} + I_{COMPI}$$

$$I_{COMP\_L} = I_{F7\_0} \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI})$$

$$I_{COMP\_A} = I_{F7\_32} \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI})$$

$$I_{F3\_0} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_1} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_2} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_3} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_4} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_5} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_6} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{F3\_7} = \overline{inst[14]} \cdot \overline{inst[13]} \cdot \overline{inst[12]}$$

$$I_{LB} = I_{LD} \cdot I_{F3\_0}$$

$$I_{LBU} = I_{LD} \cdot I_{F3\_4}$$

$$I_{LH} = I_{LD} \cdot I_{F3\_1}$$

$$I_{LHU} = I_{LD} \cdot I_{F3\_5}$$

$$I_{LW} = I_{LD} \cdot I_{F3\_2}$$

$$I_{SB} = I_{ST} \cdot I_{F3\_0}$$

$$I_{SH} = I_{ST} \cdot I_{F3\_1}$$

$$I_{SW} = I_{ST} \cdot I_{F3\_2}$$

メモリアクセス種別変数

$$I_{ADD} = I_{F3\_0} \cdot I_{COMP\_0}$$

$$I_{SUB} = I_{F3\_0} \cdot I_{F7\_32} \cdot I_{COMP}$$

$$I_{LT} = I_{F3\_2} \cdot I_{COMP\_0} + I_{F3\_4} \cdot I_{BR}$$

$$I_{LTU} = I_{F3\_3} \cdot I_{COMP\_0} + I_{F3\_6} \cdot I_{BR}$$

$$I_{AND} = I_{F3\_7} \cdot I_{COMP\_0}$$

$$I_{OR} = I_{F3\_6} \cdot I_{COMP\_0}$$

$$I_{XOR} = I_{F3\_4} \cdot I_{COMP\_0}$$

$$I_{SLL} = I_{F3\_1} \cdot I_{COMP\_L}$$

$$I_{SRL} = I_{F3\_5} \cdot I_{COMP\_L}$$

$$I_{SRA} = I_{F3\_5} \cdot I_{COMP\_A}$$

$$I_{EQ} = I_{F3\_0} \cdot I_{BR}$$


$$I_{NE} = I_{F3\_1} \cdot I_{BR}$$

$$I_{GE} = I_{F3\_5} \cdot I_{BR}$$

$$I_{GEU} = I_{F3\_7} \cdot I_{BR}$$

演算種別変数

# ALU演算制御論理

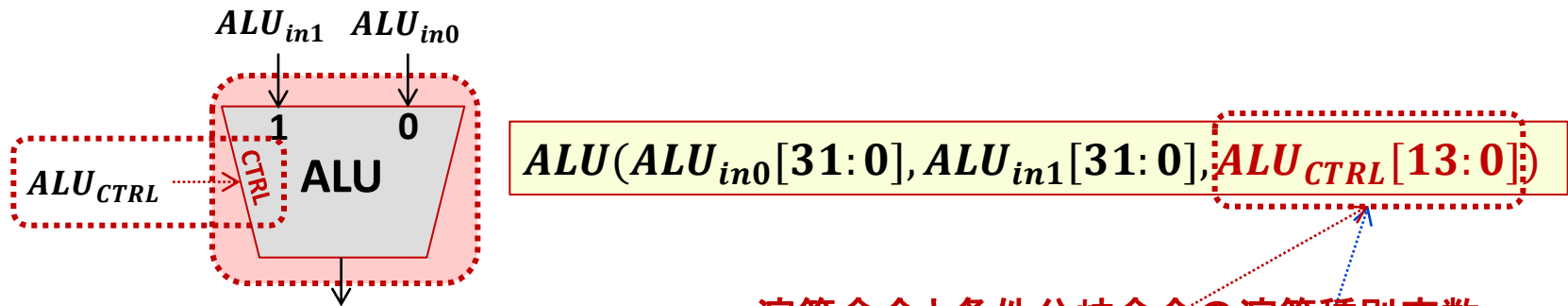

演算命令と条件分岐命令の演算種別変数

命令種別変数	レジスタ転送式
$I_{COMP}$	$rd \leftarrow rs1(op) rs2$
$I_{COMPI}$	$rd \leftarrow rs1(op) imm$
$I_{LUI}$	$rd \leftarrow imm$
$I_{AUIPC}$	$rd \leftarrow PC + imm$
$I_{LD}$	$rd \leftarrow Load(rs1 + imm, I_{LD\_type})$
$I_{ST}$	$Store(rs2, rs1 + imm, I_{ST\_type})$
$I_{JAL}$	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow PC + imm$
$I_{JALR}$	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow (rs1 + imm) \& (\sim 1)$
$I_{BR}$	$if(rs1(op) rs2) PC \leftarrow PC + imm$

$I_{OP\_type}[13:0] = \{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR}, I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EQ}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$

One-Hot符号: 「1」になるビットが高々1つ

加算(ADD)をALUで実行


その他の命令での加算実行時のALU制御入力値

$I_{OP\_ADD}[13:0] = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$

条件分岐命令は、  
比較演算と加算を2段階で実行



# ALU演算制御論理

 

$ALU(ALU_{in0}[31:0], ALU_{in1}[31:0], ALU_{CTRL}[13:0])$

$I_{OP\_type}[13:0] = \{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR}, I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EQ}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$

$I_{OP\_ADD}[13:0] = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$

命令種別変数	レジスタ転送式(概要構成)	レジスタ転送式(詳細構成)
$I_{COMP}$	$rd \leftarrow rs1 (op) rs2$	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$
$I_{COMPI}$	$rd \leftarrow rs1 (op) imm$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$
$I_{LUI}$	$rd \leftarrow imm$	$rd \leftarrow ALU(\text{zero}, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{AUIPC}$	$rd \leftarrow PC + imm$	$rd \leftarrow ALU(PC, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{LD}$	$rd \leftarrow Load(rs1 + imm, I_{LD\_type})$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{ST}$	$Store(rs2, rs1 + imm, I_{ST\_type})$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{JAL}$	$rd \leftarrow PC + 4; PC \leftarrow PC + imm$	$PC \leftarrow ALU(PC, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{JALR}$	$rd \leftarrow PC + 4; PC \leftarrow (rs1 + imm) \& (\sim 1)$	$PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{BR}$	$if(rs1 (op) rs2) PC \leftarrow PC + imm$	$FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$ $if(FLG) PC \leftarrow ALU(PC, imm, I_{OP\_ADD})$

(PC + 4)の演算をどこで実行するか?

条件分岐命令は、  
比較演算と加算を2段階で実行

# 命令機械語から即値データへの変換

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	rs1				funct3				rd				opcode							
11	10	9	8	7	6	5	rs2				rs1				funct3				4	3	2	1	0	opcode							
12	10	9	8	7	6	5	rs2				rs1				funct3				4	3	2	1	11	opcode							
20	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	11	19	18	17	16	15	14	13	12	rd				opcode							
31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	rd				opcode							

I-type

S-type

B-type

J-type

U-type

命令機械語  $inst[31:0]$  のフォーマット

$0 \leq n \leq 31$ : 即値データのビット位置  $imm[n]$

$imm_i = (I_{I\_type}) ? \{20\{inst[31]\}, inst[31:20]\} : 32'b0;$   
 $imm_s = (I_{S\_type}) ? \{20\{inst[31]\}, inst[31:25], inst[11:7]\} : 32'b0;$   
 $imm_b = (I_{B\_type}) ? \{20\{inst[31]\}, inst[7], inst[30:25], inst[11:8], 1'b0\} : 32'b0;$   
 $imm_j = (I_{J\_type}) ? \{12\{inst[31]\}, inst[19:12], inst[20], inst[30:21], 1'b0\} : 32'b0;$   
 $imm_u = (I_{U\_type}) ? \{inst[31:20], 12'b0\} : 32'b0;$   
 $imm = imm_i | imm_s | imm_b | imm_j | imm_u;$

$k'b0$ :  $k$ ビット幅の「0」値  
 $k\{X\}$ :  $X$ を $k$ 個複製  
 $\{X, Y\}$ :  $X$ と $Y$ をビット連結

$I_{I\_type}, I_{S\_type},$   
 $I_{B\_type}, I_{J\_type}, I_{U\_type}$   
 が互いに排他的なため

即値データ  $imm[31:0]$  のレジスタ転送式

条件演算子(3項演算子):


$a = (b) ? c : d;$   $\rightarrow$   $\text{if } (b \neq 0) a = c; \text{ else } a = d;$

"|"  $\rightarrow$  論理OR

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計

# メモリ読出し・書込み動作

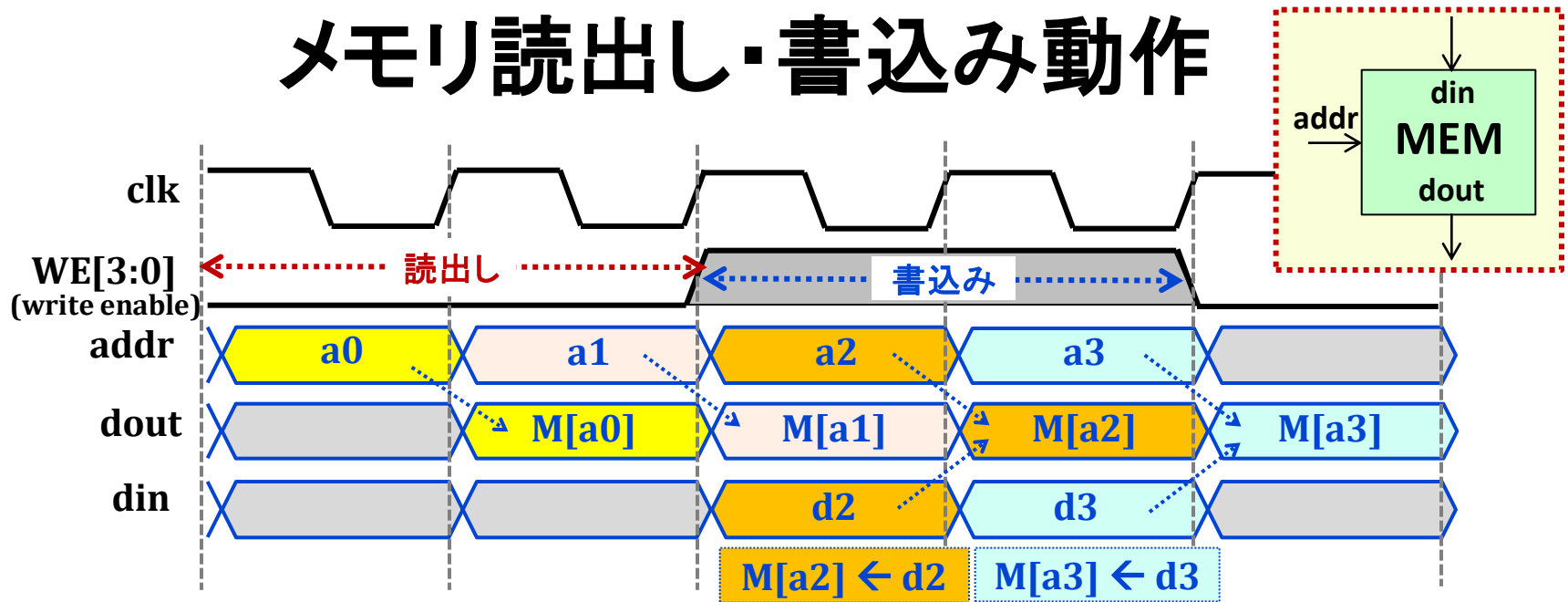

- **メモリ読出し動作 (WE = 4'b0000) :** addr入力の次のサイクルでdoutが出力  
→ 命令機械語読出し(命令フェッチ)、ロード命令
- **メモリ書込み動作 (WE != 4'b0000) :** addrとdinが同サイクルで入力  
→ ストア命令 : WE[3:0]はバイト単位で書込み許可を制御

講義2

byte address :		3	2	1	0
SB 0x80018	WE=0001				
SB 0x80019	WE=0010				
SB 0x8001a	WE=0100				
SB 0x8001b	WE=1000				

byte address :		3	2	1	0
SH 0x80018	WE=0011				
SH 0x8001a	WE=1100				
SW 0x80018	WE=1111				

# メモリアクセス動作記述

ロード命令	$rd \leftarrow Load(rs1 + imm, I_{LD\_type})$
ストア命令	$Store(rs2, rs1 + imm, I_{ST\_type})$

$$\begin{aligned} I_{LD\_type}[4:0] &= \{I_{LB}, I_{LBU}, I_{LH}, I_{LHU}, I_{LW}\} \\ I_{ST\_type}[2:0] &= \{I_{SB}, I_{SH}, I_{SW}\} \end{aligned}$$

One-Hot符号:「1」になるビットが高々1つ

- **ロード命令動作**: addr入力の次のサイクルで、doutが出力

1.  $MEM.addr \leftarrow rs1 + imm, MEM.SetRead(I_{LD\_type})$
2.  $rd \leftarrow MEM.dout$

- $I_{LB}, I_{LH}$  : 符号拡張(SignExt)
- $I_{LBU}, I_{LHU}$  : 0拡張(ZeroExt)
- $I_{LW}$  : ビット拡張なし

- **ストア命令動作**: addrとdinが**同じサイクル**で入力

1.  $MEM.addr \leftarrow rs1 + imm, MEM.din \leftarrow rs2, MEM.SetWrite(I_{ST} \text{ type})$

- **命令フェッチ動作**: addr入力(PC)の次のサイクルで、命令inst[31:0]が出力

1.  $MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST})$
2.  $IR \leftarrow MEM.dout$

$I_{LD\_type}[4:0] = \{I_{LB}, I_{LBU}, I_{LH}, I_{LHU}, I_{LW}\}$   
 $I_{LD\_INST}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 1\} \leftarrow I_{LW}$ を指定


- メモリアクセスなし:  $I_{LD\ NOP}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 0\}, I_{ST\ NOP}[2:0] = \{0, 0, 0\}$

[illegible]

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計

# 命令フェッチサイクル

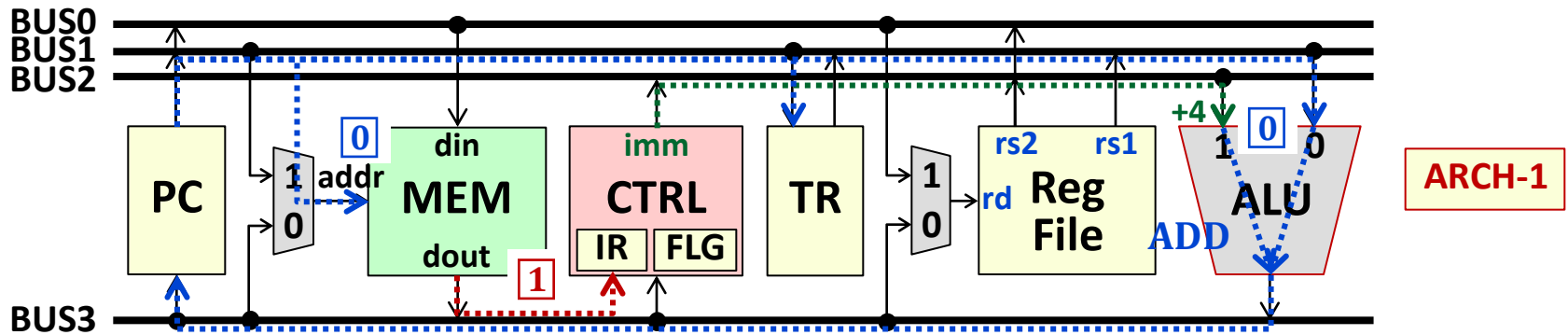

**0**  $MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC, PC \leftarrow PC + 4$

**1**  $IR \leftarrow MEM.dout$

$I_{LD\_Inst}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 1\}$

実行サイクル番号

$ALU(ALU_{in0}, ALU_{in1}, ALU_{CTRL})$   
→ ALU動作の詳細記述


**0**  $MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$

**1**  $IR \leftarrow MEM.dout$


$I_{OP\_ADD}[13:0] = \{1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$

命令フェッチ後：現命令アドレス→TR、次命令アドレス→PC += 4

# 命令フェッチサイクル

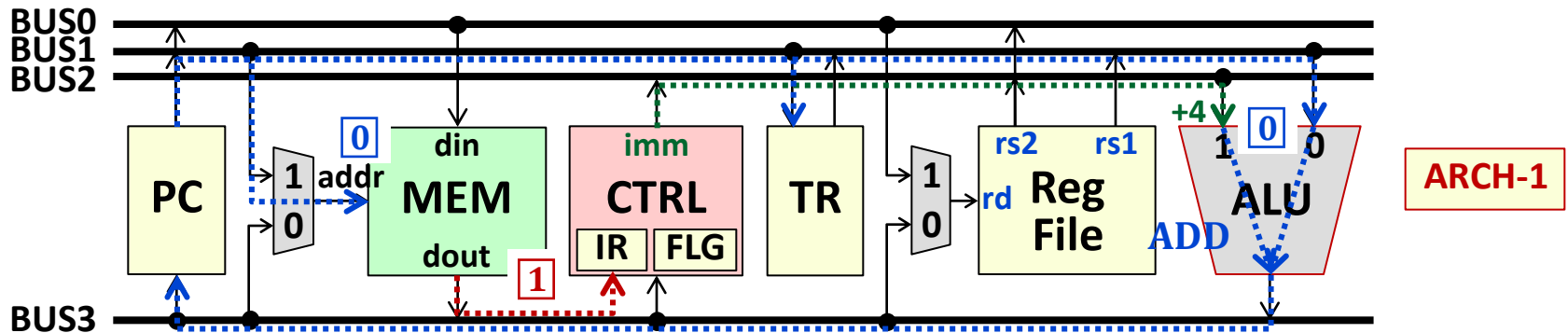


$$PC \leftarrow PC + 4$$

 

$ALU(ALU_{in0}, ALU_{in1}, ALU_{CTRL})$   
 → ALU動作の詳細記述
 
$$PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$$



$ALU_{in0} \leftarrow PC, ALU_{in1} \leftarrow +4,$   
 $ALU_{CTRL} \leftarrow I_{OP\_ADD},$   
 $ALU_{out} \leftarrow PC + 4,$   
 $PC \leftarrow ALU_{out}$




ALUの入出力ポート間転送の詳細記述



# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計

# 命令実行サイクルのレジスタ転送記述

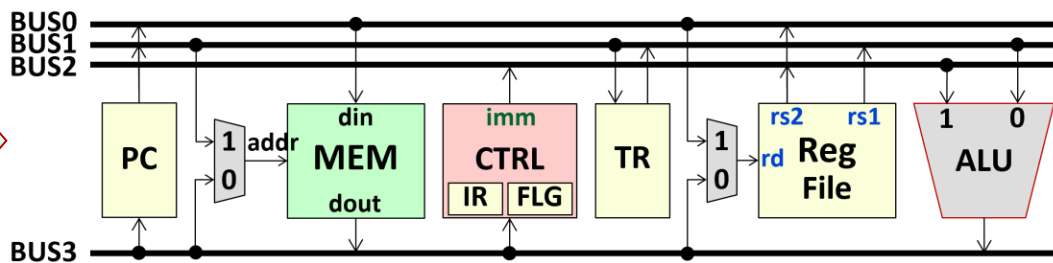 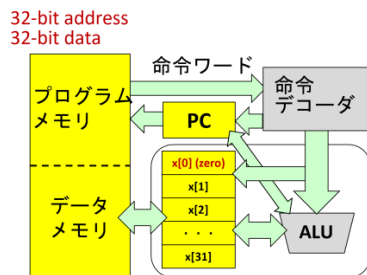

RV32-I 概要計算機構成


RV32-I 詳細計算機構成 (ARCH-1)

命令種別変数	レジスタ転送式 (概要構成)	レジスタ転送式 (詳細構成: ARCH-1)
【命令フェッチ】		<p>① <math>MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}),</math>  <math>TR \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})</math></p> <p>② <math>IR \leftarrow MEM.dout</math></p>
$I_{COMP}$	$rd \leftarrow rs1(op) rs2$	② $rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$
$I_{COMPI}$	$rd \leftarrow rs1(op) imm$	② $rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$
$I_{LUI}$	$rd \leftarrow imm$	② $rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{AUIPC}$	$rd \leftarrow PC + imm$	② $rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{LD}$	$rd \leftarrow Load(rs1 + imm, I_{LD\_type})$	<p>② <math>MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})</math></p> <p>③ <math>rd \leftarrow MEM.dout</math></p>
$I_{ST}$	$Store(rs2, rs1 + imm, I_{ST\_type})$	② $MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}),$ $MEM.din \leftarrow rs2, MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$
$I_{JAL}$	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow PC + imm$	② $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{JALR}$	$rd \leftarrow PC + 4, PC \leftarrow (rs1 + imm) \& (\sim 1)$	② $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$I_{BR}$	$if(rs1(op) rs2) PC \leftarrow PC + imm$	<p>② <math>FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})</math></p> <p>③ <math>if(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})</math></p>

命令フェッチ後:  
 ・現命令アドレス → TR  
 ・次命令アドレス → PC

(PC + 4)の演算をどこで実行するか? → 命令フェッチサイクル

# 命令実行サイクルのレジスタ転送記述

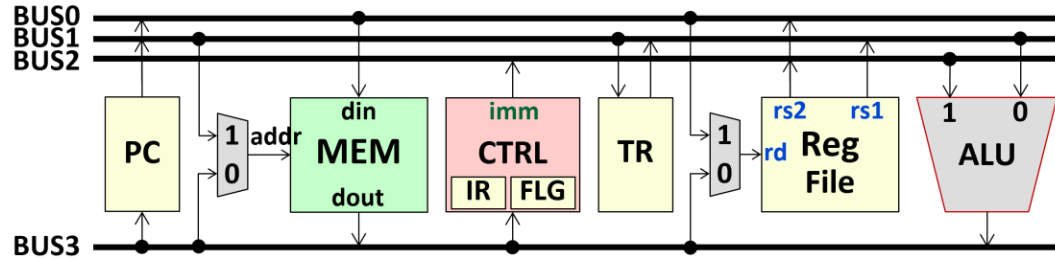


ARCH-1

src : 転送元  
dst : 転送先

命令種別変数	レジスタ転送式 (詳細構成 : ARCH-1)	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)
【命令フェッチ】	0 $MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$		PC	+4	PC
	1 $IR \leftarrow MEM.dout$				IR
$I_{COMP}$	2 $rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	rd
$I_{COMPI}$	2 $rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$		rs1	imm	rd
$I_{LUI}$	2 $rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$		zero	imm	rd
$I_{AUIPC}$	2 $rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	rd
$I_{LD}$	2 $MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})$		rs1	imm	addr
	3 $rd \leftarrow MEM.dout$				rd
$I_{ST}$	2 $MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2, MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	rs2	rs1	imm	addr
$I_{JAL}$	2 $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	TR	imm	PC
$I_{JALR}$	2 $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	rs1	imm	PC
$I_{BR}$	2 $FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	FLG
	3 if(FLG) $PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	PC

# 演算命令実行サイクル

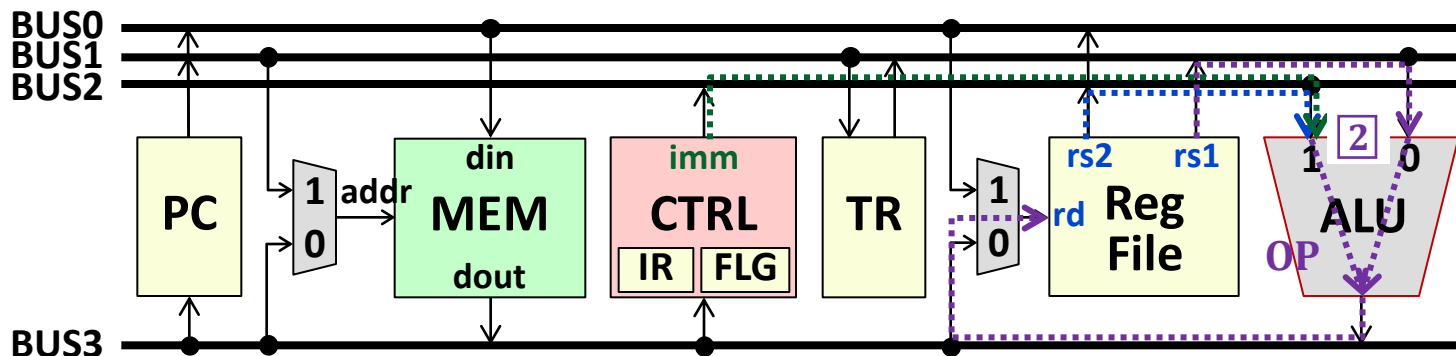

**OP** rd, rs1, rs2  
**OP** rd, rs1, imm

$rd \leftarrow rs1$  **OP** rs2  
 $rd \leftarrow rs1$  **OP** simm[11:0]

算術・論理・シフト演算

$I_{OP\_type}[13:0] =$   
 $\{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR},$   
 $I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EQ}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$

**OP** rd, rs1, rs2 :

**2**  $rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

$ALU_{in0} \leftarrow rs1, ALU_{in1} \leftarrow rs2,$

**OP** rd, rs1, imm :

**2**  $rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る


$ALU_{in0} \leftarrow rs1, ALU_{in1} \leftarrow imm,$

$ALU_{CTRL} \leftarrow I_{OP\_type},$

$ALU_{out} \leftarrow ALU_{in0} (OP) ALU_{in1},$

$rd \leftarrow ALU_{out}$

# LUI/AUIPC命令実行サイクル

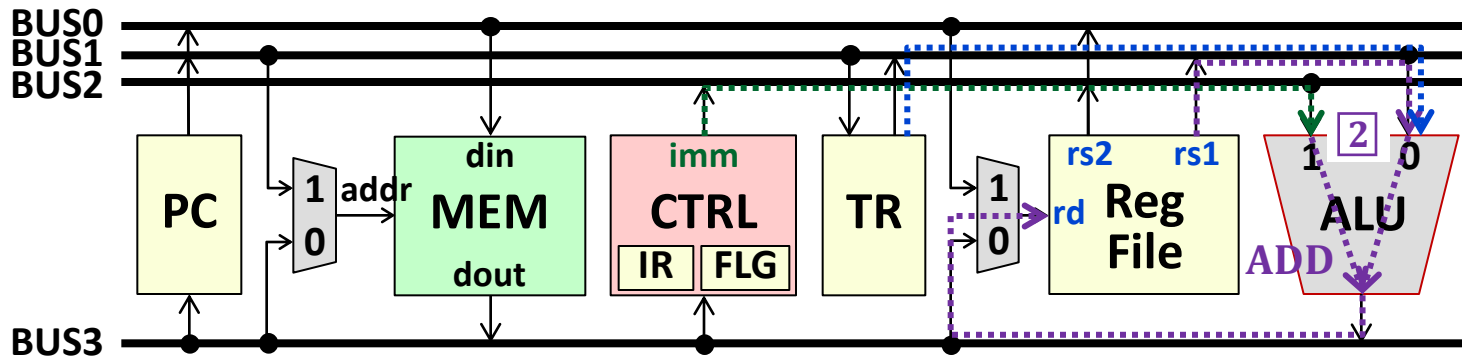

**LUI** rd, uimm  
**AUIPC** rd, uimm

$rd \leftarrow uimm[31:12]$   
 $rd \leftarrow \text{TR} + uimm[31:12]$

即値ロード

**LUI** rd, uimm :

**2**  $rd \leftarrow ALU(\text{zero}, imm, I_{OP\_ADD})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

**zero** =  $x[0]$  (0値)

$ALU_{in0} \leftarrow \text{zero}, ALU_{in1} \leftarrow imm,$

**AUIPC** rd, uimm :


**2**  $rd \leftarrow ALU(\text{TR}, imm, I_{OP\_ADD})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

$ALU_{in0} \leftarrow TR, ALU_{in1} \leftarrow imm,$

$ALU_{CTRL} \leftarrow I_{OP\_ADD},$   
 $ALU_{out} \leftarrow ALU_{in0} + ALU_{in1},$   
 $rd \leftarrow ALU_{out}$

# ロード命令実行サイクル

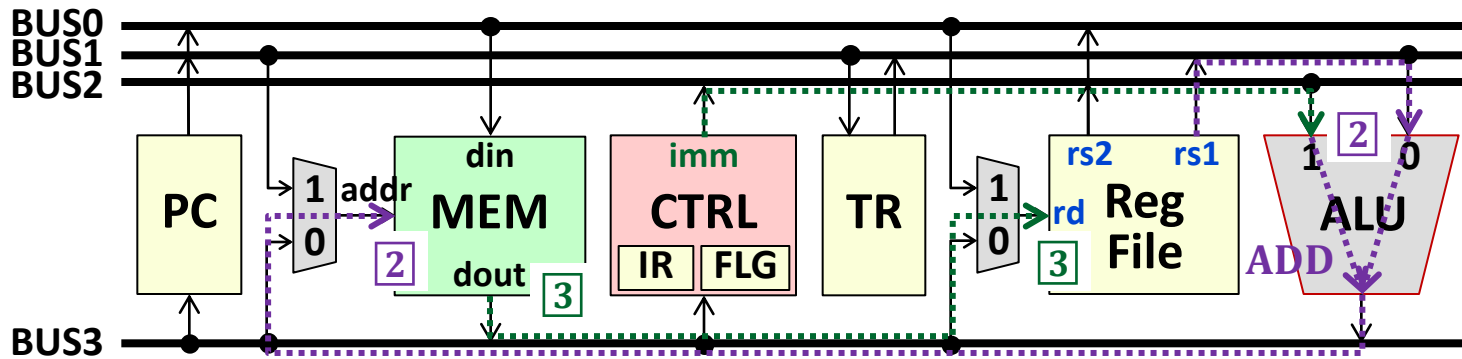

**LD** rd, imm(rs1)

**rd  $\leftarrow$  M[rs1+ simm[11:0]]**

## ロード命令

**2**  $MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\ type})$

```

3  $rd \leftarrow MEM.dout$ 


```

→ 0 命令フェッチへ戻る

$$I_{LD\_type}[4:0] = \{I_{LB}, I_{LBU}, I_{LH}, I_{LHU}, I_{LW}\}$$

<b>LB rd, simm (rs1)</b>	$rd \leftarrow SignExt(M_8[rs1 + simm[11:0]])$	
<b>LBU rd, simm (rs1)</b>	$rd \leftarrow ZeroExt(M_8[rs1 + simm[11:0]])$	
<b>LH rd, simm (rs1)</b>	$rd \leftarrow SignExt(M_{16}[rs1 + simm[11:0]])$	
<b>LHU rd, simm (rs1)</b>	$rd \leftarrow ZeroExt(M_{16}[rs1 + simm[11:0]])$	
<b>LW rd, simm (rs1)</b>	$rd \leftarrow M_{32}[rs1 + simm[11:0]]$	

# ストア命令実行サイクル

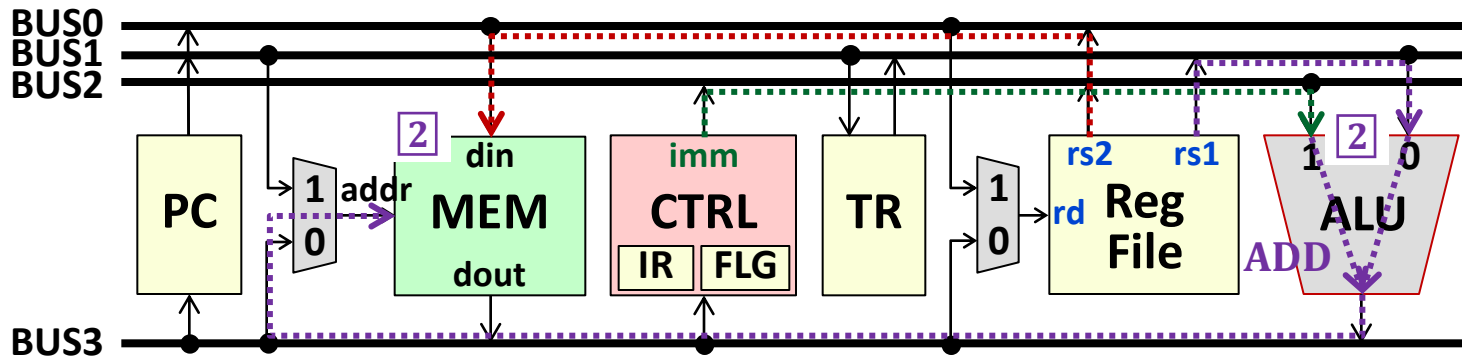

**ST** sr2, imm(sr1)      $M[rs1 + \text{simmm}[11:0]] \leftarrow rs2$      ストア命令

**2**  $MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$ ,  $MEM.din \leftarrow rs2$ ,

$MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$

$I_{ST\_type}[2:0] = \{I_{SB}, I_{SH}, I_{SW}\}$

→ **0** 命令フェッチへ戻る


**WE[3:0](write enable)**はバイト単位  
で書き込み許可を制御をする

<b>SB</b> rs2, simmm(rs1)	$M_8[rs1 + \text{simmm}[11:0]] \leftarrow rs2[7:0]$
<b>SH</b> rs2, simmm(rs1)	$M_{16}[rs1 + \text{simmm}[11:0]] \leftarrow rs2[15:0]$
<b>SW</b> rs2, simmm(rs1)	$M_{32}[rs1 + \text{simmm}[11:0]] \leftarrow rs2[31:0]$

byte address :	3	2	1	0
<b>SB</b> 0x80018 WE=0001				
<b>SB</b> 0x80019 WE=0010				
<b>SB</b> 0x8001a WE=0100				
<b>SB</b> 0x8001b WE=1000				

byte address :	3	2	1	0
<b>SH</b> 0x80018 WE=0011				
<b>SH</b> 0x8001a WE=1100				
<b>SW</b> 0x80018 WE=1111				

# JAL/JALR命令実行サイクル

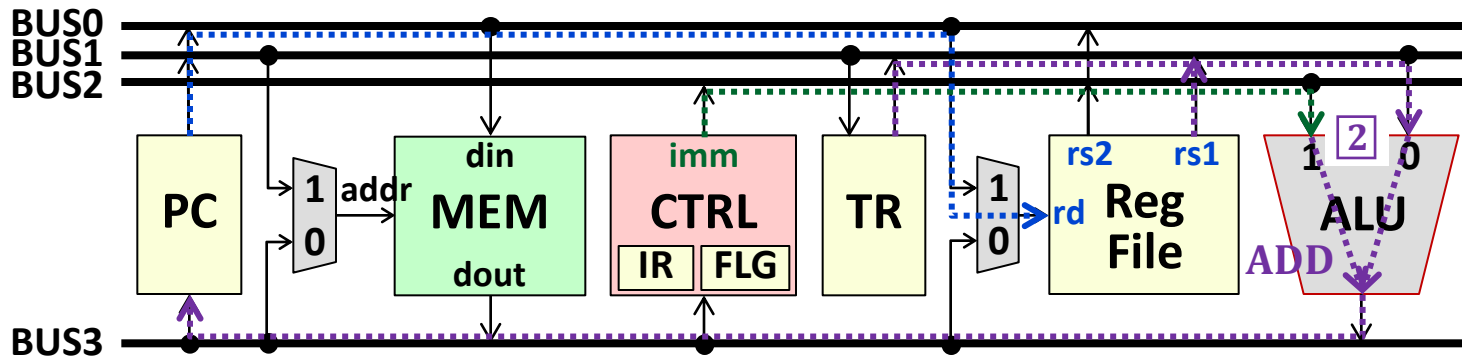

**JAL** rd, imm

**JALR** rd, imm(rs1)

$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow (TR + \text{simm}[20:1])$

$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow (\text{rs1} + \text{simm}[11:0]) \& (\sim 1)$

Jump and Link命令

**JAL** rd, imm :

**2**  $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(\text{TR}, \text{imm}, I_{OP\_ADD})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

$ALU_{in0} \leftarrow TR, ALU_{in1} \leftarrow \text{imm},$   
 $ALU_{CTRL} \leftarrow I_{OP\_ADD},$   
 $ALU_{out} \leftarrow TR + \text{imm},$   
 $MEM.addr \leftarrow ALU_{out}$

最下位ビットを0にクリア ( $(\sim 1) = 0\text{xffffffe}$ )  
 → PC入力制御で実装する (次回講義)

**JALR** rd, imm(rs1) :


**2**  $rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(\text{rs1}, \text{imm}, I_{OP\_ADD})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

$ALU_{in0} \leftarrow \text{rs1}, ALU_{in1} \leftarrow \text{imm},$   
 $ALU_{CTRL} \leftarrow I_{OP\_ADD},$   
 $ALU_{out} \leftarrow \text{rs1} + \text{imm},$   
 $MEM.addr \leftarrow ALU_{out}$



# 条件分岐命令実行サイクル

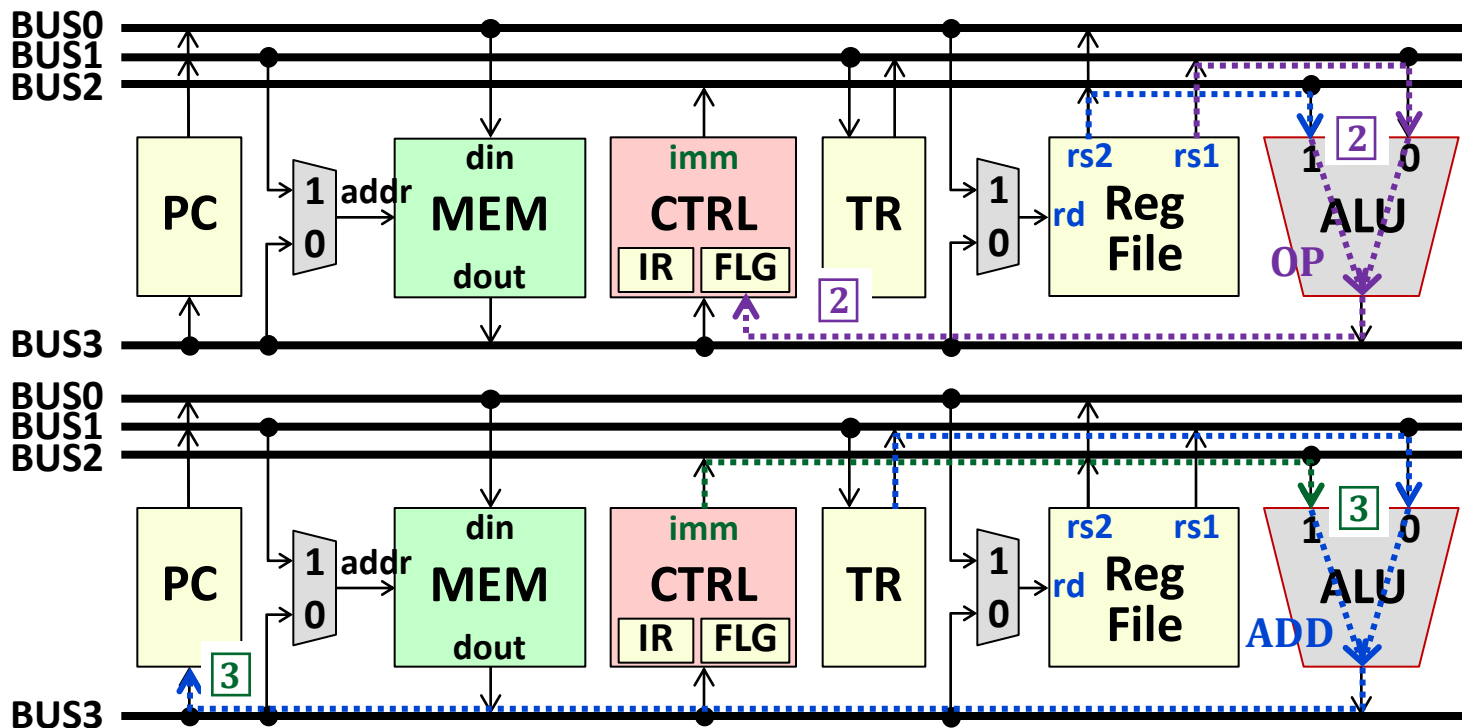

**BR** rs1, rs2, imm    if (rs1 **OP** rs2) PC ← PC + simm[11:0]    条件分岐命令

**2**  $FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$

**3** if( $FLG$ ) PC ←  $ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$

→ **0** 命令フェッチへ戻る

条件分岐命令は、  
比較演算と加算を2段階で実行


$I_{OP\_type}[13:0] =$   
 $\{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR},$   
 $I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EQ}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$

# 命令実行状態表現

一般的な順序回路の状態遷移よりも簡単な遷移構造のため、順序回路で一般に使われる「状態変数」ではなく、「タイミング情報」と「命令情報」を表す論理変数の「組」として命令実行状態を表現し、論理回路設計を単純化することを考える
 
## ■ タイミング情報: 命令フェッチサイクル開始時からのクロック数


- 命令フェッチサイクル: 0, 1 サイクル
- 命令実行サイクル: 2, 3 サイクル




タイミング生成回路
 
## ■ 命令情報: 命令種別変数

- $I_{COMP}, I_{COMPI}, I_{LUI}, I_{AUIPC}, I_{LD}, I_{ST}, I_{JAL}, I_{JALR}, I_{BR}$




# タイミング情報：2ビットカウンタ → 2x4デコーダ

 

SC\_CLR: 命令実行の最終サイクルで「1」に設定する


カウンタ値 SC[1:0] を符号化し4つの論理変数 T[3:0] に変換

 

入力 SC[1:0]	出力 T[3:0]	2x4デコーダ論理関数
00	0001	$T[0] = \overline{SC[1]} \cdot \overline{SC[0]}$
01	0010	$T[1] = \overline{SC[1]} \cdot SC[0]$
10	0100	$T[2] = SC[1] \cdot \overline{SC[0]}$
11	1000	$T[3] = SC[1] \cdot SC[0]$

One-Hot符号: 「1」になるビットが高々1つ

# 命令実行サイクルのレジスタ転送記述

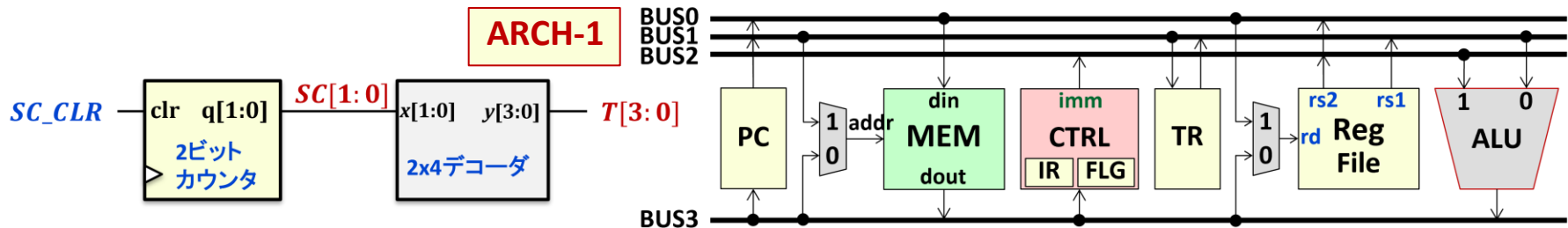


条件式	レジスタ転送式	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)
命令フェッチ	$T[0]: MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$		PC	+4	PC
	$T[1]: IR \leftarrow MEM.dout$				IR
	$T[2] \cdot I_{COMP}: rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	rd
	$T[2] \cdot I_{COMPI}: rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$		rs1	imm	rd
	$T[2] \cdot I_{LUI}: rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$		zero	imm	rd
	$T[2] \cdot I_{AUIPC}: rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	rd
	$T[2] \cdot I_{LD}: MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})$		rs1	imm	addr
	$T[3] \cdot I_{LD}: rd \leftarrow MEM.dout$				rd
	$T[2] \cdot I_{ST}: MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2, MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	rs2	rs1	imm	addr
	$T[2] \cdot I_{JAL}: rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	TR	imm	PC
	$T[2] \cdot I_{JALR}: rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	rs1	imm	PC
	$T[2] \cdot I_{BR}: FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	FLG
	$T[3] \cdot I_{BR}: \text{if}(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	PC
	$T[2] \cdot \overline{I_{LD\_BR}}: SC \leftarrow 0$	$I_{LD\_BR} = I_{LD} + I_{BR} \rightarrow 2\text{サイクル命令 (他の命令は1サイクル)}$			
	$T[3] \cdot I_{LD\_BR}: SC \leftarrow 0$				

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計

# データパス制御論理設計

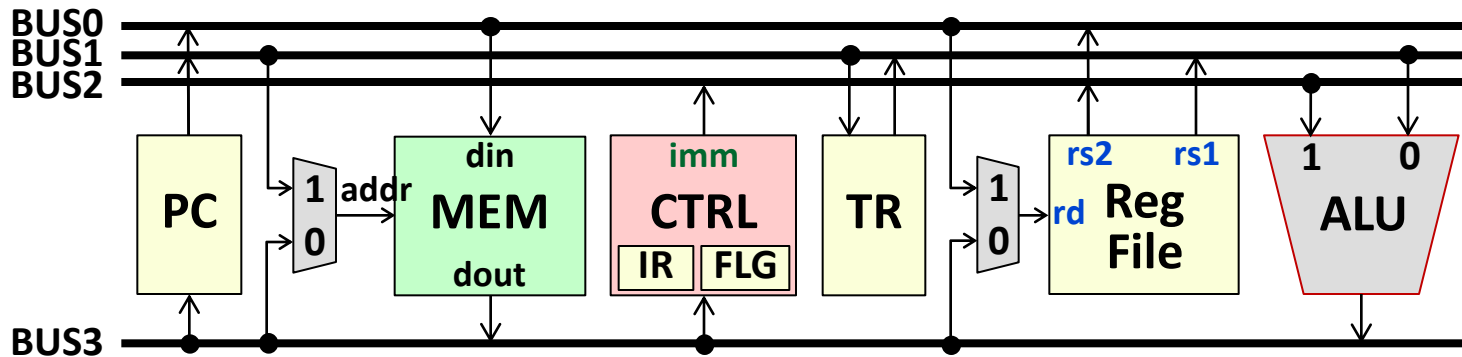

→ 下記の制御信号を「タイミング情報」と「命令情報」で表現


- $MEM_{CTRL}$  : 読出し・書込み制御、addr入力選択 (BUS1, BUS3)
- $ALU_{CTRL}$  : 演算制御
- $RegFile_{CTRL}$  : 読出し制御 (rs1, rs2)、書込み制御 (rd : BUS0, BUS3)
- $BUS0_{CTRL}$  ,  $BUS1_{CTRL}$  ,  $BUS2_{CTRL}$  ,  $BUS3_{CTRL}$  : バス選択制御
- $PC_{LD}$  : 書込み制御
- $TR_{LD}$  : 書込み制御
- $IR_{LD}$  ,  $FLG_{LD}$  : 書込み制御
- $CTRL_{imm}$  : 即値データ出力

# データパス制御論理設計 (1) : メモリ制御論理

- $MEM.SetRead(M_{LD\_CTRL})$
- $MEM.SetWrite(M_{ST\_CTRL})$

$MEM\_CTRL[8:0] = \{M_{LD\_CTRL}[4:0], M_{ST\_CTRL}[2:0], M_{SEL}\}$

 - $M_{LD\_CTRL}[4:0]$  : ロード種別変数
- $M_{ST\_CTRL}[2:0]$  : ストア種別変数
- $M_{SEL}$  : **addr**入力のバス選択 (BUS1, BUS3)



条件式	レジスタ転送式	$M_{LD\_CTRL}$	$M_{ST\_CTRL}$	$M_{SEL}$
$T[0]$ :	$MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC,$ $PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$	$I_{LD\_INST}$	$I_{ST\_NOP}$	1
$T[2] \cdot I_{LD}$ :	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})$	$I_{LD\_type}$	$I_{ST\_NOP}$	0
$T[2] \cdot I_{ST}$ :	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2,$ $MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	$I_{LD\_NOP}$	$I_{ST\_type}$	0
(上記以外):		$I_{LD\_NOP}$	$I_{ST\_NOP}$	*

$I_{LD\_type}[4:0] = \{I_{LB}, I_{LBU}, I_{LH}, I_{LHU}, I_{LW}\}$   
 $I_{LD\_INST}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 1\}$  (命令フェッチ)  
 $I_{LD\_NOP}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 0\}$   
 $I_{ST\_type}[2:0] = \{I_{SB}, I_{SH}, I_{SW}\}$   
 $I_{ST\_NOP}[2:0] = \{0, 0, 0\}$

One-Hot符号: 「1」になるビットが高々1つ

$I_{LB} = I_{LD} \cdot I_{F3\_0}$   
 $I_{LBU} = I_{LD} \cdot I_{F3\_4}$   
 $I_{LH} = I_{LD} \cdot I_{F3\_1}$   
 $I_{LHU} = I_{LD} \cdot I_{F3\_5}$   
 $I_{LW} = I_{LD} \cdot I_{F3\_2}$   
 $I_{SB} = I_{ST} \cdot I_{F3\_0}$   
 $I_{SH} = I_{ST} \cdot I_{F3\_1}$   
 $I_{SW} = I_{ST} \cdot I_{F3\_2}$

ドントケア

# メモリ読出し制御論理

## ■ $M_{LD\_CTRL}[4:0]$ : ロード種別変数

条件式	レジスタ転送式	$M_{LD\_CTRL}$
$C_{LD\_INST} = T[0] :$	$MEM.SetRead(I_{LD\_INST})$	$I_{LD\_INST}$
$C_{LD\_type} = T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.SetRead(I_{LD\_type})$	$I_{LD\_type}$
(上記以外):		$I_{LD\_NOP}$

条件演算子(3項演算子):

$a = (b) ? c : d; \rightarrow \text{if } (b \neq 0) a = c; \text{ else } a = d;$




$A_{LD\_type} = C_{LD\_type} ? I_{LD\_type} : 5'b0;$   
 $A_{LD\_INST} = C_{LD\_INST} ? I_{LD\_INST} : 5'b0;$   
 $M_{LD\_CTRL} = A_{LD\_Type} | A_{LD\_INST};$

$I_{LD\_type}[4:0] = \{I_{LB}, I_{LBU}, I_{LH}, I_{LHU}, I_{LW}\}$   
 $I_{LD\_INST}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 1\}$   
 $I_{LD\_NOP}[4:0] = \{0, 0, 0, 0, 0\}$

LB	$M_{LD\_CTRL}[4] = C_{LD\_type} \cdot I_{LB}$
LBU	$M_{LD\_CTRL}[3] = C_{LD\_type} \cdot I_{LBU}$
LH	$M_{LD\_CTRL}[2] = C_{LD\_type} \cdot I_{LH}$
LHU	$M_{LD\_CTRL}[1] = C_{LD\_type} \cdot I_{LHU}$
LW	$M_{LD\_CTRL}[0] = C_{LD\_type} \cdot I_{LW} + C_{LD\_INST}$

冗長項の削除

LB	$M_{LD\_CTRL}[4] = T[2] \cdot I_{LB}$
LBU	$M_{LD\_CTRL}[3] = T[2] \cdot I_{LBU}$
LH	$M_{LD\_CTRL}[2] = T[2] \cdot I_{LH}$
LHU	$M_{LD\_CTRL}[1] = T[2] \cdot I_{LHU}$
LW	$M_{LD\_CTRL}[0] = T[2] \cdot I_{LW} + T[0]$

   



# メモリ書込み制御論理

## ■ $M_{ST\_CTRL}[2:0]$ : ストア種別変数

条件式	レジスタ転送式	$M_{ST\_CTRL}$
$C_{ST\_type} = T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	$I_{ST\_type}$
(上記以外):		$I_{ST\_NOP}$

$$M_{ST\_CTRL} = C_{ST\_type} ? I_{ST\_type} : 5'b0;$$

$$I_{ST\_type}[2:0] = \{I_{SB}, I_{SH}, I_{SW}\}$$



$$I_{ST\_NOP}[2:0] = \{0, 0, 0\}$$

SB	$M_{ST\_CTRL}[2] = C_{ST\_type} \cdot I_{SB}$
SH	$M_{ST\_CTRL}[1] = C_{ST\_type} \cdot I_{SH}$
SW	$M_{ST\_CTRL}[0] = C_{ST\_type} \cdot I_{SW}$

冗長項の削除


証明せよ！

SB	$M_{ST\_CTRL}[2] = T[2] \cdot I_{SB}$
SH	$M_{ST\_CTRL}[1] = T[2] \cdot I_{SH}$
SW	$M_{ST\_CTRL}[0] = T[2] \cdot I_{SW}$

  


## ■ $M_{SEL}$ : **addr**入力のバス選択 (BUS1, BUS3)

条件式	レジスタ転送式	$M_{SEL}$
$T[0] :$	$MEM.addr \leftarrow PC$	1
$T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	0
$T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	0
(上記以外):		*

 

$$M_{SEL} = T[0]$$

## データパス制御論理設計 (2) : ALU制御論理

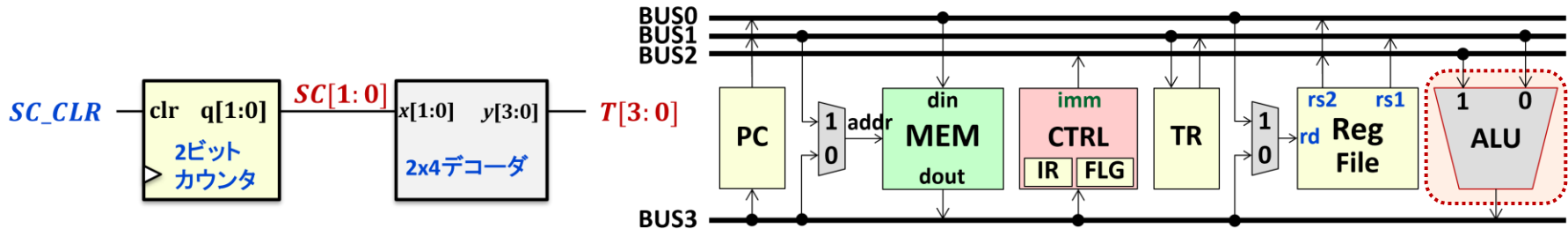

条件式	レジスタ転送式	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)
$T[0] :$	$MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC,$ $PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$		PC	+4	PC
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	rd
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$		rs1	imm	rd
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	$rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$		zero	imm	rd
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	$rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	rd
$T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})$		rs1	imm	addr
$T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2,$ $MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	rs2	rs1	imm	addr
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	TR	imm	PC
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	rs1	imm	PC
$T[2] \cdot I_{BR} :$	$FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	FLG
$T[3] \cdot I_{BR} :$	$if(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	PC


$$I_{OP\_type}[13:0] = \{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR}, I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EO}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$$

$$I_{OP\_ADD}[13:0] = \{\mathbf{1}, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0\}$$

# ALU制御論理


条件式	レジスタ転送式	$ALU_{CTRL}$
$T[0] :$	$PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$	$I_{OP\_type}$
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$	$I_{OP\_type}$
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	$rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	$rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	$PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	$PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$
$T[2] \cdot I_{BR} :$	$FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$	$I_{OP\_type}$
$T[3] \cdot I_{BR} :$	$if(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	$I_{OP\_ADD}$

$ALU(ALU_{in0}, ALU_{in1}, ALU_{CTRL})$

 

制御入力条件	$ALU_{CTRL}$
$C_{OP\_type} = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{BR})$	$I_{OP\_type}$
$C_{OP\_ADD} = T[0] + T[2] \cdot (I_{LUI} + I_{AUIPC} + I_{LD} + I_{ST} + I_{JAL} + I_{JALR}) + T[3] \cdot I_{BR}$	$I_{OP\_ADD}$


$A_{OP\_type} = C_{OP\_type} ? I_{OP\_type} : 14'b0;$   
 $A_{OP\_ADD} = C_{OP\_ADD} ? I_{OP\_ADD} : 14'b0;$   
 $ALU_{CTRL} = A_{OP\_type} | A_{OP\_ADD};$

 


$ALU_{CTRL}[13:0] = \{C_{ADD}, C_{SUB}, C_{LT}, C_{LTU}, C_{AND}, C_{OR}, C_{XOR},$   
 $C_{SLL}, C_{SRL}, C_{SRA}, C_{EQ}, C_{NE}, C_{GE}, C_{GEU}\}$

ANDマスク型マルチプレクサ

# ALU制御論理

 

制御入力転送条件		$ALU_{CTRL}$
$C_{OP\_type} = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{BR})$		$I_{OP\_type}$
$C_{OP\_ADD} = T[0] + T[2] \cdot (I_{LUI} + I_{AUIPC} + I_{LD} + I_{ST} + I_{JAL} + I_{JALR}) + T[3] \cdot I_{BR}$		$I_{OP\_ADD}$

 

$$ALU_{CTRL}[13:0] = \{C_{ADD}, C_{SUB}, C_{LT}, C_{LTU}, C_{AND}, C_{OR}, C_{XOR}, C_{SLL}, C_{SRL}, C_{SRA}, C_{EQ}, C_{NE}, C_{GE}, C_{GEU}\}$$


$$I_{OP\_type}[13:0] = \{I_{ADD}, I_{SUB}, I_{LT}, I_{LTU}, I_{AND}, I_{OR}, I_{XOR}, I_{SLL}, I_{SRL}, I_{SRA}, I_{EQ}, I_{NE}, I_{GE}, I_{GEU}\}$$

ADD	$ALU_{CTRL}[13] = C_{ADD} = C_{OP\_type} \cdot I_{ADD} + C_{OP\_ADD}$
SUB	$ALU_{CTRL}[12] = C_{SUB} = C_{OP\_type} \cdot I_{SUB}$
LT	$ALU_{CTRL}[11] = C_{LT} = C_{OP\_type} \cdot I_{LT}$
LTU	$ALU_{CTRL}[10] = C_{LTU} = C_{OP\_type} \cdot I_{LTU}$
AND	$ALU_{CTRL}[9] = C_{AND} = C_{OP\_type} \cdot I_{AND}$
OR	$ALU_{CTRL}[8] = C_{OR} = C_{OP\_type} \cdot I_{OR}$
XOR	$ALU_{CTRL}[7] = C_{XOR} = C_{OP\_type} \cdot I_{XOR}$
SLL	$ALU_{CTRL}[6] = C_{SLL} = C_{OP\_type} \cdot I_{SLL}$
SRL	$ALU_{CTRL}[5] = C_{SRL} = C_{OP\_type} \cdot I_{SRL}$
SRA	$ALU_{CTRL}[4] = C_{SRA} = C_{OP\_type} \cdot I_{SRA}$
EQ	$ALU_{CTRL}[3] = C_{EQ} = C_{OP\_type} \cdot I_{EQ}$
NE	$ALU_{CTRL}[2] = C_{NE} = C_{OP\_type} \cdot I_{NE}$
GE	$ALU_{CTRL}[1] = C_{GE} = C_{OP\_type} \cdot I_{GE}$
GEU	$ALU_{CTRL}[0] = C_{GEU} = C_{OP\_type} \cdot I_{GEU}$

冗長項の削除


$ALU_{CTRL}[13] = C_{ADD} = T[2] \cdot I_{ADD} + C_{OP\_ADD}$
$ALU_{CTRL}[12] = C_{SUB} = T[2] \cdot I_{SUB}$
$ALU_{CTRL}[11] = C_{LT} = T[2] \cdot I_{LT}$
$ALU_{CTRL}[10] = C_{LTU} = T[2] \cdot I_{LTU}$
$ALU_{CTRL}[9] = C_{AND} = T[2] \cdot I_{AND}$
$ALU_{CTRL}[8] = C_{OR} = T[2] \cdot I_{OR}$
$ALU_{CTRL}[7] = C_{XOR} = T[2] \cdot I_{XOR}$
$ALU_{CTRL}[6] = C_{SLL} = T[2] \cdot I_{SLL}$
$ALU_{CTRL}[5] = C_{SRL} = T[2] \cdot I_{SRL}$
$ALU_{CTRL}[4] = C_{SRA} = T[2] \cdot I_{SRA}$
$ALU_{CTRL}[3] = C_{EQ} = T[2] \cdot I_{EQ}$
$ALU_{CTRL}[2] = C_{NE} = T[2] \cdot I_{NE}$
$ALU_{CTRL}[1] = C_{GE} = T[2] \cdot I_{GE}$
$ALU_{CTRL}[0] = C_{GEU} = T[2] \cdot I_{GEU}$

# データパス制御論理設計 (3) : レジスタファイル制御論理

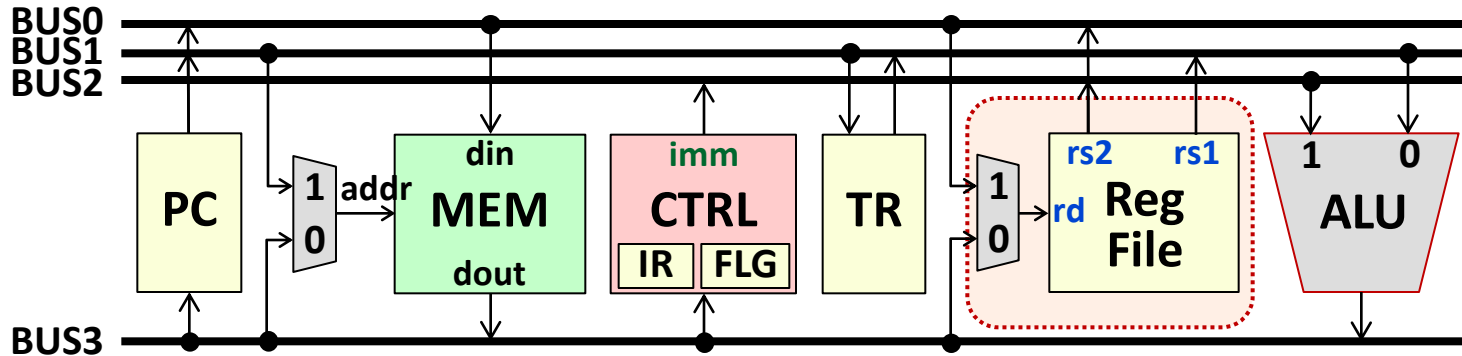

■  $RegFile_{CTRL}[15:0] = \{RF_{rs1}[4:0], RF_{rs2}[4:0], RF_{rd}[4:0], RF_{SEL}\}$

 - $RF_{rs1}[4:0]$  :  $rs1$ のレジスタ番号 (読出し時のみ有効)
- $RF_{rs2}[4:0]$  :  $rs2$ のレジスタ番号 (読出し時のみ有効)
- $RF_{rd}[4:0]$  :  $rd$ のレジスタ番号 (書込み時のみ有効)
- $RF_{SEL}$  :  $rd$ 入力のバス選択 (BUS0, BUS3)




- $x[0] = 0$ に固定
- $x[0]$ への書込みは無視

レジスタファイル :  $x[32]$

- $rs1 \leftarrow I_{rs1} ? x[I_{rs1}] : 32'b0$
- $rs2 \leftarrow I_{rs2} ? x[I_{rs2}] : 32'b0$
- $\text{if}(I_{rd}) x[I_{rd}] \leftarrow rd$

$I_{rs1}, I_{rs2}, I_{rd}$  : 命令情報のみ

 

レジスタファイル :  $x[32]$

- $rs1 \leftarrow RF_{rs1} ? x[RF_{rs1}] : 32'b0$
- $rs2 \leftarrow RF_{rs2} ? x[RF_{rs2}] : 32'b0$
- $\text{if}(RF_{rd}) x[RF_{rd}] \leftarrow rd$

$RF_{rs1}, RF_{rs2}, RF_{rd}$  : タイミング情報を追加

# レジスタファイル出力(rs1, rs2)制御論理


IDフィールド変数(命令情報のみ)
$I_{rs1}[4:0] = I_{rs1\_type} ? inst[19:15] : 5'b0$
$I_{rs2}[4:0] = I_{rs2\_type} ? inst[24:20] : 5'b0$
$I_{rd}[4:0] = I_{rd\_type} ? inst[11:7] : 5'b0$

レジスタファイル:  $x[32]$

- $rs1 \leftarrow RF_{rs1} ? x[RF_{rs1}] : 32'b0$
- $rs2 \leftarrow RF_{rs2} ? x[RF_{rs2}] : 32'b0$
- $if(RF_{rd}) x[RF_{rd}] \leftarrow rd$

条件式	レジスタ転送式	src: 転送元 dst: 転送先	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$			rs1	rs2	rd
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$			rs1	imm	rd
$T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$			rs1	imm	addr
$T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2$		rs2	rs1	imm	addr
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$		PC	rs1	imm	PC
$T[2] \cdot I_{BR} :$	$FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$			rs1	rs2	FLG

制御入力	出力IDフィールド変数の論理式
rs1のレジスタ番号	$RF_{rs1}[4:0] = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{LD} + I_{ST} + I_{JALR} + I_{BR}) ? I_{rs1}[4:0] : 5'b0$
rs2のレジスタ番号	$RF_{rs2}[4:0] = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{ST} + I_{BR}) ? I_{rs2}[4:0] : 5'b0$

 

(冗長項の削除) → 証明せよ!

制御入力	IDフィールド変数の論理式
rs1のレジスタ番号	$RF_{rs1}[4:0] = T[2] ? I_{rs1}[4:0] : 5'b0$
rs2のレジスタ番号	$RF_{rs2}[4:0] = T[2] ? I_{rs2}[4:0] : 5'b0$

# レジスタファイル入力(rd)制御論理

IDフィールド変数(命令情報のみ)
$I_{rs1}[4:0] = I_{rs1\_type} ? inst[19:15] : 5'b0$
$I_{rs2}[4:0] = I_{rs2\_type} ? inst[24:20] : 5'b0$
$I_{rd}[4:0] = I_{rd\_type} ? inst[11:7] : 5'b0$


レジスタファイル:  $x[32]$

- $rs1 \leftarrow RF_{rs1} ? x[RF_{rs1}] : 32'b0$
- $rs2 \leftarrow RF_{rs2} ? x[RF_{rs2}] : 32'b0$
- $if(RF_{rd}) x[RF_{rd}] \leftarrow rd$

条件式	レジスタ転送式	src: 転送元 dst: 転送先	BUS0 (src)	BUS0 (dst)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$				rs1	rs2	rd
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$				rs1	imm	rd
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	$rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$					imm	rd
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	$rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$				TR	imm	rd
$T[3] \cdot I_{LD} :$	$rd \leftarrow MEM.dout$						rd
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		PC	rd	TR	imm	PC
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$		PC	rd	rs1	imm	PC

rd入力IDフィールド変数の論理式
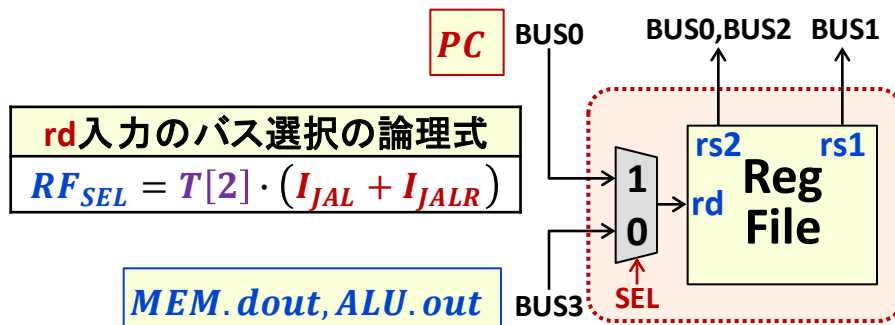
$$RF_{rd}[4:0] = (T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{LUI} + I_{AUIPC} + I_{JAL} + I_{JALR}) + T[3] \cdot I_{LD}) ? I_{rd}[4:0] : 5'b0$$




(冗長項の削除) → 証明せよ!

rd入力IDフィールド変数の論理式

$$RF_{rd}[4:0] = (T[2] \cdot \overline{I_{LD}} + T[3] \cdot I_{LD}) ? I_{rd}[4:0] : 5'b0$$

ヒント:  $x \cdot y = 0$  ならば  $x \cdot \overline{y} = x$


# データバス制御論理設計 (4) : バス制御論理

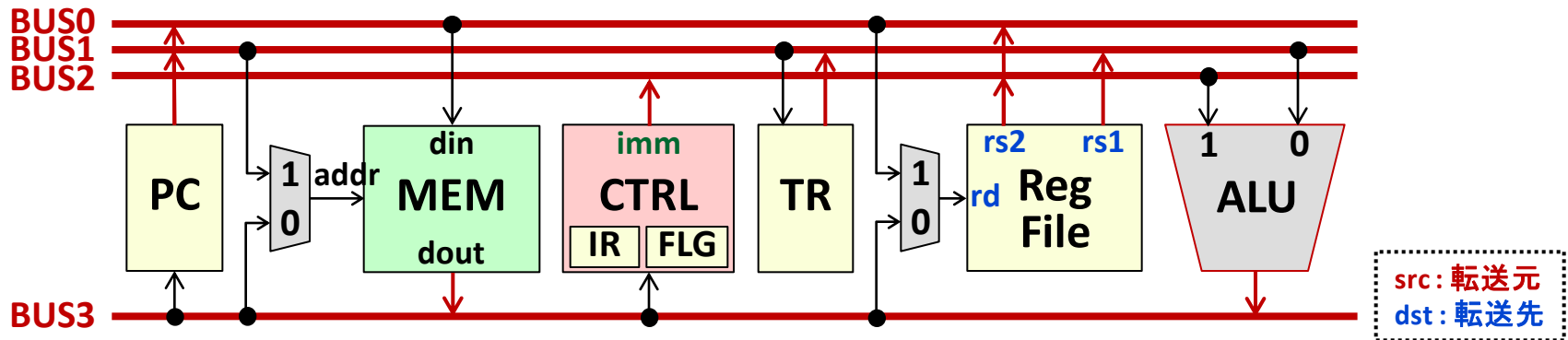

条件式	レジスタ転送式	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (dst)	BUS3 (src)
$T[0]$ :	$MEM.addr \leftarrow PC, MEM.SetRead(I_{LD\_INST}), TR \leftarrow PC,$ $PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$		PC	+4	PC	ALU.out
$T[1]$ :	$IR \leftarrow MEM.dout$				IR	MEM.dout
$T[2] \cdot I_{COMP}$ :	$rd \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	rd	ALU.out
$T[2] \cdot I_{COMPI}$ :	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$		rs1	imm	rd	ALU.out
$T[2] \cdot I_{LUI}$ :	$rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$		zero	imm	rd	ALU.out
$T[2] \cdot I_{AUIPC}$ :	$rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	rd	ALU.out
$T[2] \cdot I_{LD}$ :	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.SetRead(I_{LD\_type})$		rs1	imm	addr	ALU.out
$T[3] \cdot I_{LD}$ :	$rd \leftarrow MEM.dout$				rd	MEM.dout
$T[2] \cdot I_{ST}$ :	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD}), MEM.din \leftarrow rs2,$ $MEM.SetWrite(I_{ST\_type})$	rs2	rs1	imm	addr	ALU.out
$T[2] \cdot I_{JAL}$ :	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	TR	imm	PC	ALU.out
$T[2] \cdot I_{JALR}$ :	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$	PC	rs1	imm	PC	ALU.out
$T[2] \cdot I_{BR}$ :	$FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		rs1	rs2	FLG	ALU.out
$T[3] \cdot I_{BR}$ :	$if(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$		TR	imm	PC	ALU.out
	データ転送元(src)	PC, RF.out1	PC, TR, RF.out0	CTRL.imm, RF.out1		ALU.out, MEM.dout




# バス制御論理

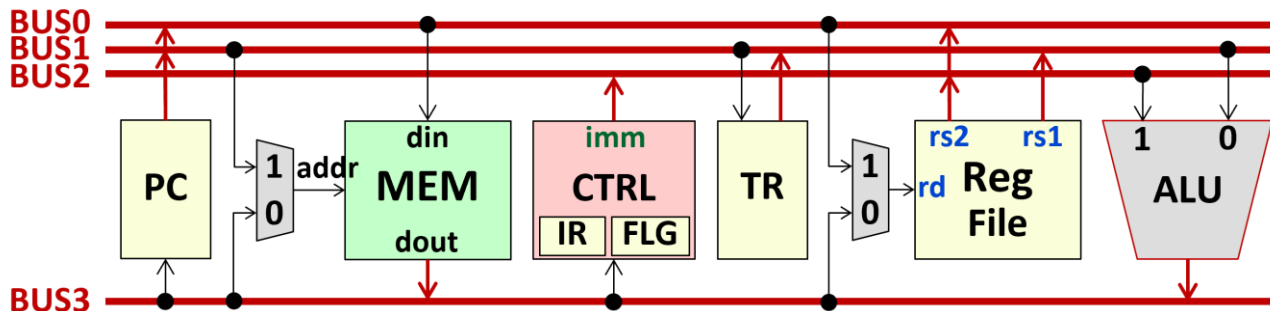


$rs1 \leftarrow RF.rs1$   
 $rs2 \leftarrow RF.rs2$   
 $imm, +4 \leftarrow CTRL.imm$

条件式	BUS0 (src)	BUS1 (src)	BUS2 (src)	BUS3 (src)
$T[0] :$	*	01: PC	0: +4	0: ALU.out
$T[1] :$	*	**	*	1: MEM.dout
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	*	1*: $rs1$	1: $rs2$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	*	1*: $rs1$	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	*	1*: $zero$	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	*	00: TR	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{LD} :$	*	1*: $rs1$	0: $imm$	0: ALU.out
$T[3] \cdot I_{LD} :$	*	**	*	1: MEM.dout
$T[2] \cdot I_{ST} :$	1: $rs2$	1*: $rs1$	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	0: PC	00: TR	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	0: PC	1*: $rs1$	0: $imm$	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{BR} :$	*	1*: $rs1$	1: $rs2$	0: ALU.out
$T[3] \cdot I_{BR} :$	*	00: TR	0: $imm$	0: ALU.out
データ転送元 (src)	PC(0), RF.rs2(1)	TR(00), PC(01), RF.rs1(1*)	CTRL.imm(0), RF.rs2(1)	ALU.out(0), MEM.dout(1)

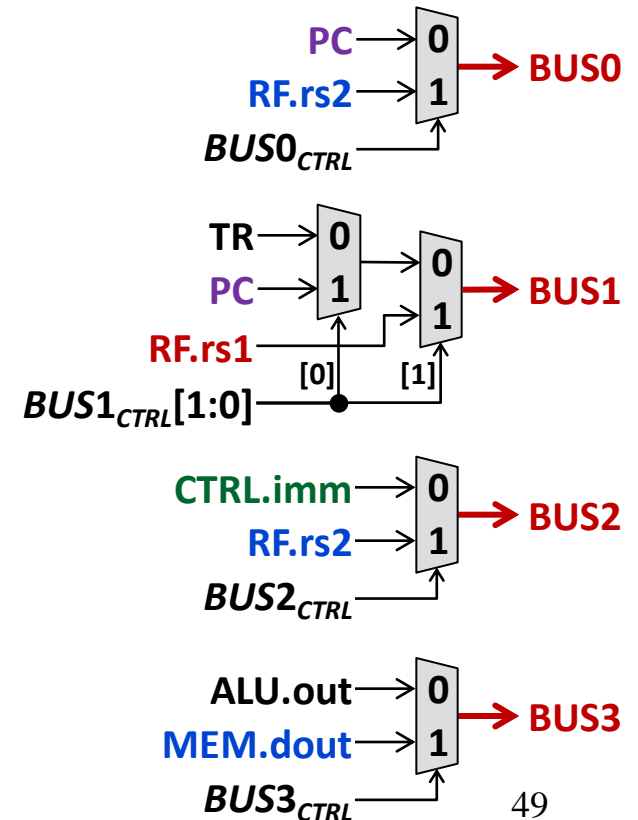


# バス制御論理 (BUS0, BUS2, BUS3)

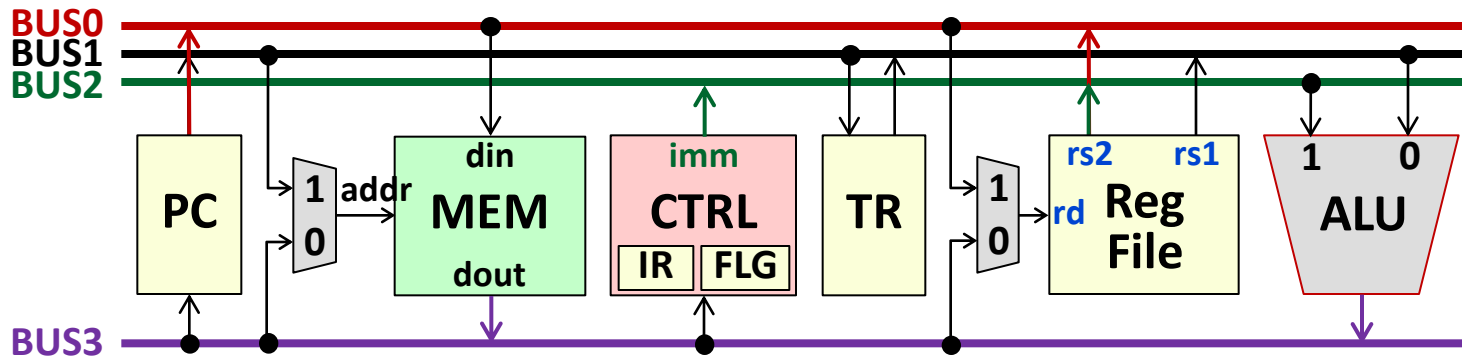


条件式	BUS0	BUS2	BUS3
$T[0] :$	*	0: +4	0: ALU.out
$T[1] :$	*	*	1: MEM.dout
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	*	1: rs2	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	*	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	*	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	*	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{LD} :$	*	0: imm	0: ALU.out
$T[3] \cdot I_{LD} :$	*	*	1: MEM.dout
$T[2] \cdot I_{ST} :$	1: rs2	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	0: PC	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	0: PC	0: imm	0: ALU.out
$T[2] \cdot I_{BR} :$	*	1: rs2	0: ALU.out
$T[3] \cdot I_{BR} :$	*	0: imm	0: ALU.out
データ転送元 (src)	PC(0), RF.rs2(1)	CTRL.imm(0), RF.rs2(1)	ALU.out(0), MEM.dout(1)

 $rs1 \leftarrow RF.rs1$   
 $rs2 \leftarrow RF.rs2$   
 $imm, +4 \leftarrow CTRL.imm$




$$\begin{aligned}
 BUS0_{CTRL} &= I_{ST} \\
 BUS2_{CTRL} &= T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{BR}) \\
 BUS3_{CTRL} &= T[1] + T[2] \cdot I_{LD}
 \end{aligned}$$

# バス制御論理 (BUS1)

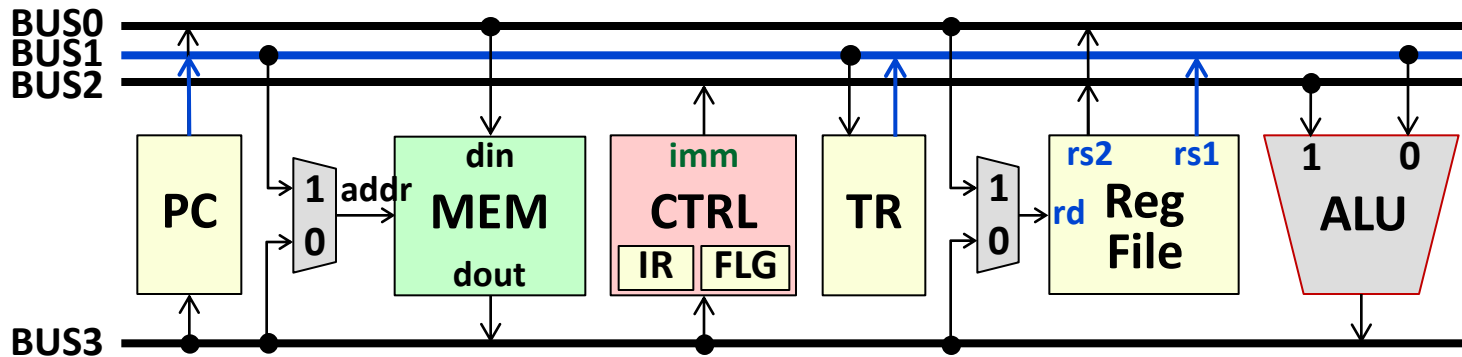

条件式	$BUS1_{CTRL}[1:0]$ TR(00), PC(01), RF.rs1(1*)	$BUS1_{CTRL}[0]$ TR(0), PC(1)	$BUS1_{CTRL}[1]$ TR/PC(0), RF.rs1(1)
$T[0] :$	01: PC	1: PC	0: PC
$T[1] :$	**	*	*
$T[2] \cdot I_{COMP} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	1*: zero	*	1: zero
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	00: TR	0: TR	0: TR
$T[2] \cdot I_{LD} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[3] \cdot I_{LD} :$	**	*	*
$T[2] \cdot I_{ST} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	00: TR	0: TR	0: TR
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[2] \cdot I_{BR} :$	1*: rs1	*	1: rs1
$T[3] \cdot I_{BR} :$	00: TR	0: TR	0: TR

 


$rs1 \leftarrow RF.rs1$   
 $rs2 \leftarrow RF.rs2$   
 $imm, +4 \leftarrow CTRL.imm$

$$BUS1_{CTRL}[0] = T[0]$$


$$BUS1_{CTRL}[1] = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{LUI} + I_{LD} + I_{ST} + I_{JALR} + I_{BR})$$

# データパス制御論理設計 (5) : PC書込み制御論理

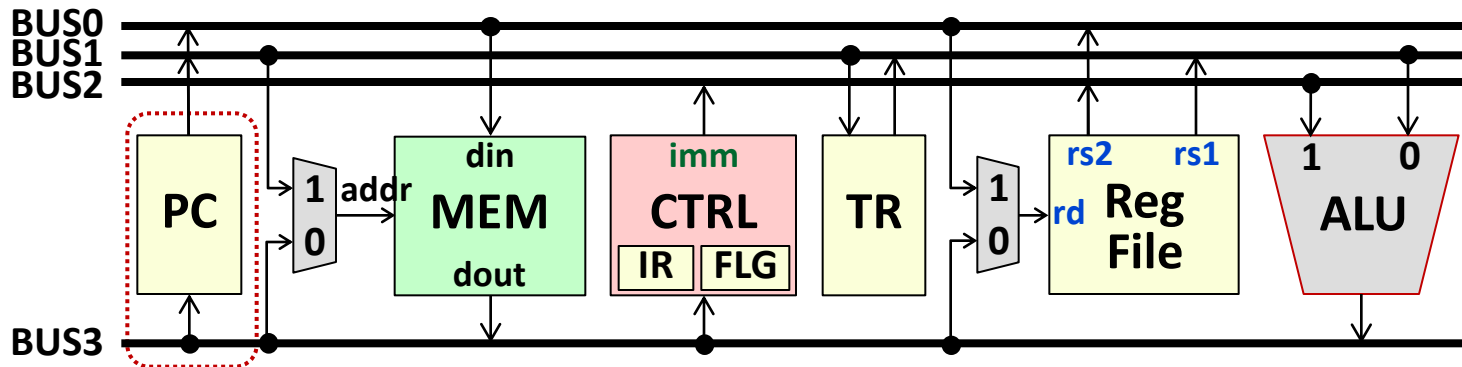


条件式	レジスタ転送式 (PC更新)	書込み制御変数 (PC <sub>LD</sub> )
T[0] : PC ← ALU(PC, +4, I <sub>OP_ADD</sub> )		PC <sub>LD</sub> = T[0] + T[2] · (I <sub>JAL</sub> + I <sub>JALR</sub> ) + T[3] · I <sub>BR</sub> · FLG
T[2] · I <sub>JAL</sub> : PC ← ALU(TR, imm, I <sub>OP_ADD</sub> )		
T[2] · I <sub>JALR</sub> : PC ← ALU(rs1, imm, I <sub>OP_ADD</sub> )		
T[3] · I <sub>BR</sub> : if(FLG) PC ← ALU(TR, imm, I <sub>OP_ADD</sub> )		
条件付きレジスタ代入式の場合、条件項をレジスタ転送式の条件式にANDで結合		
条件式	レジスタ転送式 (PC更新)	RISC-V命令ビット長は32ビット/16ビットなので、命令アドレスは2の倍数に制限 → 最下位ビット(ビット0)を強制的に「0」にする
PC <sub>LD</sub> : PC ← {BUS3[31:1], 1'b0}		
JALR rd, simm(rs1)	rd ← PC + 4, PC ← ((rs1 + simm[11:0]) & (~1))	

# データパス制御論理設計 (6) : TR/IR/FLG書込み制御

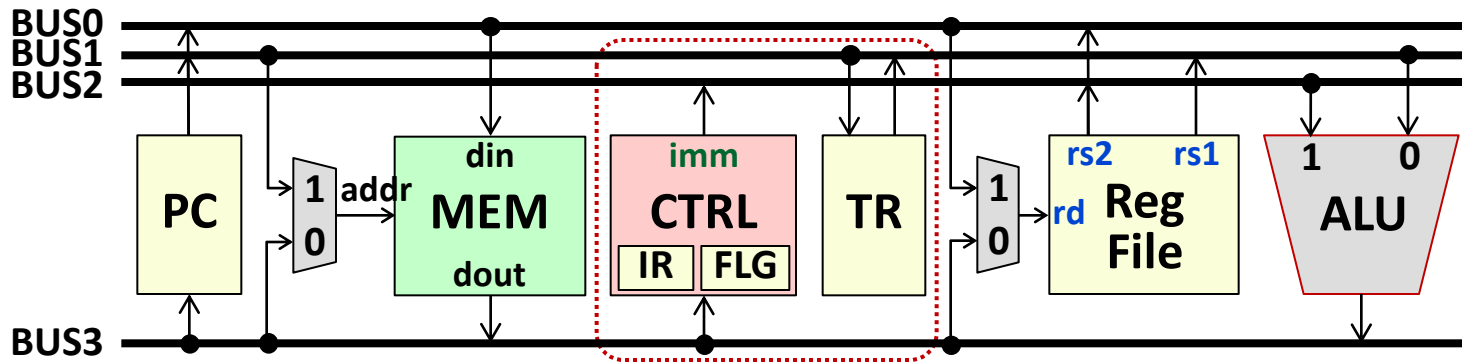


条件式	レジスタ転送式 (TR/IR/FLG更新)	書込み制御変数
$T[0] : TR \leftarrow PC$		$TR_{LD} = T[0]$
$T[1] : IR \leftarrow MEM.dout$		$IR_{LD} = T[1]$
$T[2] \cdot I_{BR} : FLG \leftarrow ALU(rs1, rs2, I_{OP\_type})$		$FLG_{LD} = T[2] \cdot I_{BR}$

 

条件式	レジスタ転送式 (TR/IR/FLG更新)
$TR_{LD} : TR \leftarrow BUS1$	
$IR_{LD} : IR \leftarrow BUS3$	
$FLG_{LD} : FLG \leftarrow BUS3[0]$	1ビットフラグレジスタ FLG (比較結果)

# データパス制御論理設計 (7) : 即値データ出力

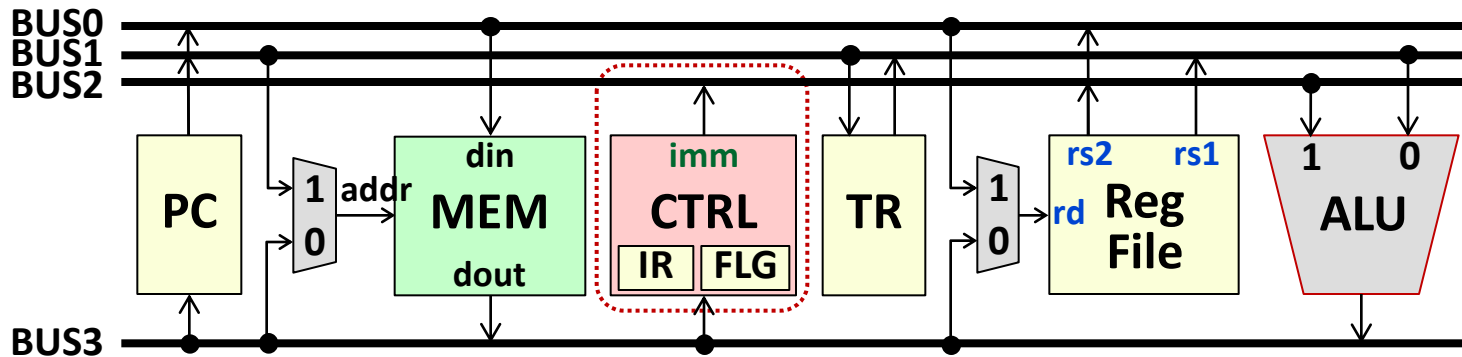

条件式	レジスタ転送式(即値データ転送)
$T[0] :$	$PC \leftarrow ALU(PC, +4, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{COMPI} :$	$rd \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_type})$
$T[2] \cdot I_{LUI} :$	$rd \leftarrow ALU(zero, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{AUIPC} :$	$rd \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{LD} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{ST} :$	$MEM.addr \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{JAL} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[2] \cdot I_{JALR} :$	$rd \leftarrow PC, PC \leftarrow ALU(rs1, imm, I_{OP\_ADD})$
$T[3] \cdot I_{BR} :$	$if(FLG) PC \leftarrow ALU(TR, imm, I_{OP\_ADD})$

$C_{IMM\_4} = T[0] ;$   
 $A_{IMM\_4} = C_{IMM\_4} ? 32'h4 : 32'h0 ;$   
 $C_{IMM\_IR} = T[0] ;$   
 $A_{IMM\_IR} = C_{IMM\_IR} ? imm : 32'h0 ;$   
 $CTRL_{imm} = A_{IMM\_IR} | A_{IMM\_4} ;$

$k'h<16進定数> :$   
 $k$ ビット幅の16進  
 表記の定数

ビット範囲	即値ビット論理式
$n = 2$	$CTRL_{imm}[2] = imm[2] + T[0]$
$0 \leq n \leq 1$ $3 \leq n \leq 31$	$CTRL_{imm}[n] = \overline{T[0]} \cdot imm[n]$

$I_{ISBJ\_type} = I_{I\_type} + I_{S\_type} + I_{B\_type} + I_{J\_type}$   
 $I_{ISB\_type} = I_{I\_type} + I_{S\_type} + I_{B\_type}$   
 $I_{JU\_type} = I_{J\_type} + I_{U\_type}$   
 $I_{IS\_type} = I_{I\_type} + I_{S\_type}$   
 $I_{IJ\_type} = I_{I\_type} + I_{J\_type}$   
 $I_{SB\_type} = I_{S\_type} + I_{type}$   
 $I_{ISBJ\_msb} = I_{ISBJ\_type} \cdot inst[31]$   
 $I_{ISB\_msb} = I_{ISB\_type} \cdot inst[31]$

ビット範囲	即値ビット論理式
$20 \leq n \leq 31$	$imm[n] = I_{ISBJ\_msb} + I_{U\_type} \cdot inst[n]$
$12 \leq n \leq 19$	$imm[n] = I_{ISB\_msb} + I_{JU\_type} \cdot inst[n]$
$n = 11$	$imm[11] = I_{IS\_type} \cdot inst[31] + I_{B\_type} \cdot inst[7] + I_{J\_type} \cdot inst[20]$
$5 \leq n \leq 10$	$imm[n] = I_{ISBJ\_type} \cdot inst[20 + n]$
$1 \leq n \leq 4$	$imm[n] = I_{IJ\_type} \cdot inst[20 + n] + I_{SB\_type} \cdot inst[7 + n]$
$n = 0$	$imm[0] = I_{I\_type} \cdot inst[20] + I_{S\_type} \cdot inst[7]$

# データパス制御論理設計：まとめ

メモリ制御論理: $MEM_{CTRL}[8:0] = \{M_{LD\_CTRL}[4:0], M_{ST\_CTRL}[2:0], M_{SEL}\}$			
LB	$M_{LD\_CTRL}[4] = T[2] \cdot I_{LB}$	SB	$M_{ST\_CTRL}[2] = T[2] \cdot I_{SB}$
LBU	$M_{LD\_CTRL}[3] = T[2] \cdot I_{LBU}$	SH	$M_{ST\_CTRL}[1] = T[2] \cdot I_{SH}$
LH	$M_{LD\_CTRL}[2] = T[2] \cdot I_{LH}$	SW	$M_{ST\_CTRL}[0] = T[2] \cdot I_{SW}$
LHU	$M_{LD\_CTRL}[1] = T[2] \cdot I_{LHU}$		$M_{SEL} = T[0]$
LW	$M_{LD\_CTRL}[0] = T[2] \cdot I_{LW} + T[0]$		

レジスタファイル制御論理: $RegFile_{CTRL}[8:0] = \{RF_{rs1}[4:0], RF_{rs2}[4:0], RF_{rd}[4:0], RF_{SEL}\}$	
rs1レジスタ番号	$RF_{rs1}[4:0] = T[2] ? I_{rs1}[4:0] : 5'b0$
rs2レジスタ番号	$RF_{rs2}[4:0] = T[2] ? I_{rs2}[4:0] : 5'b0$
rdレジスタ番号	$RF_{rd}[4:0] = (T[2] \cdot \overline{I_{LD}} + T[3] \cdot I_{LD}) ? I_{rd}[4:0] : 5'b0$
rd選択制御	$RF_{SEL} = T[2] \cdot (I_{JAL} + I_{JALR})$

バス制御論理	
$BUS0_{CTRL} = I_{ST}$	
$BUS1_{CTRL}[0] = T[0]$	
$BUS1_{CTRL}[1] = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{COMPI} + I_{LUI} + I_{LD} + I_{ST} + I_{JALR} + I_{BR})$	
$BUS2_{CTRL} = T[2] \cdot (I_{COMP} + I_{BR})$	
$BUS3_{CTRL} = T[1] + T[2] \cdot I_{LD}$	

レジスタ書込み制御論理	
$PC_{LD} = T[0] + T[2] \cdot (I_{JAL} + I_{JALR}) + T[3] \cdot I_{BR} \cdot FLG$	
$TR_{LD} = T[0]$	
$IR_{LD} = T[1]$	
$FLG_{LD} = T[2] \cdot I_{BR}$	

ALU制御論理: $ALU_{CTRL}[13:0]$	
$ALU_{CTRL}[13] = C_{ADD} = T[2] \cdot I_{ADD} + C_{OP\_ADD}$	
$ALU_{CTRL}[12] = C_{SUB} = T[2] \cdot I_{SUB}$	
$ALU_{CTRL}[11] = C_{LT} = T[2] \cdot I_{LT}$	
$ALU_{CTRL}[10] = C_{LTU} = T[2] \cdot I_{LTU}$	
$ALU_{CTRL}[9] = C_{AND} = T[2] \cdot I_{AND}$	
$ALU_{CTRL}[8] = C_{OR} = T[2] \cdot I_{OR}$	
$ALU_{CTRL}[7] = C_{XOR} = T[2] \cdot I_{XOR}$	
$ALU_{CTRL}[6] = C_{SLL} = T[2] \cdot I_{SLL}$	
$ALU_{CTRL}[5] = C_{SRL} = T[2] \cdot I_{SRL}$	
$ALU_{CTRL}[4] = C_{SRA} = T[2] \cdot I_{SRA}$	
$ALU_{CTRL}[3] = C_{EQ} = T[2] \cdot I_{EQ}$	
$ALU_{CTRL}[2] = C_{NE} = T[2] \cdot I_{NE}$	
$ALU_{CTRL}[1] = C_{GE} = T[2] \cdot I_{GE}$	
$ALU_{CTRL}[0] = C_{GEU} = T[2] \cdot I_{GEU}$	

各制御信号を「タイミング情報」と「命令情報」で表現


即値データ出力論理: $CTRL_{imm}[31:0]$	
ビット範囲	即値ビット論理式
$n = 4$	$CTRL_{imm}[4] = imm[4] + T[0]$
$0 \leq n \leq 3$ $5 \leq n \leq 31$	$CTRL_{imm}[n] = \overline{T[0]} \cdot imm[n]$

# 資料概要

1. RV32-I命令セット仕様
2. RV32-Iハードウェアアーキテクチャ (ARCH-1)
3. 命令デコード動作
4. メモリ読出し・書込み動作
5. 命令フェッチサイクル
6. 命令実行サイクルのレジスタ転送記述
7. データパス制御論理設計
8. 算術論理演算器設計



# 算術演算器(加減算・大小比較)

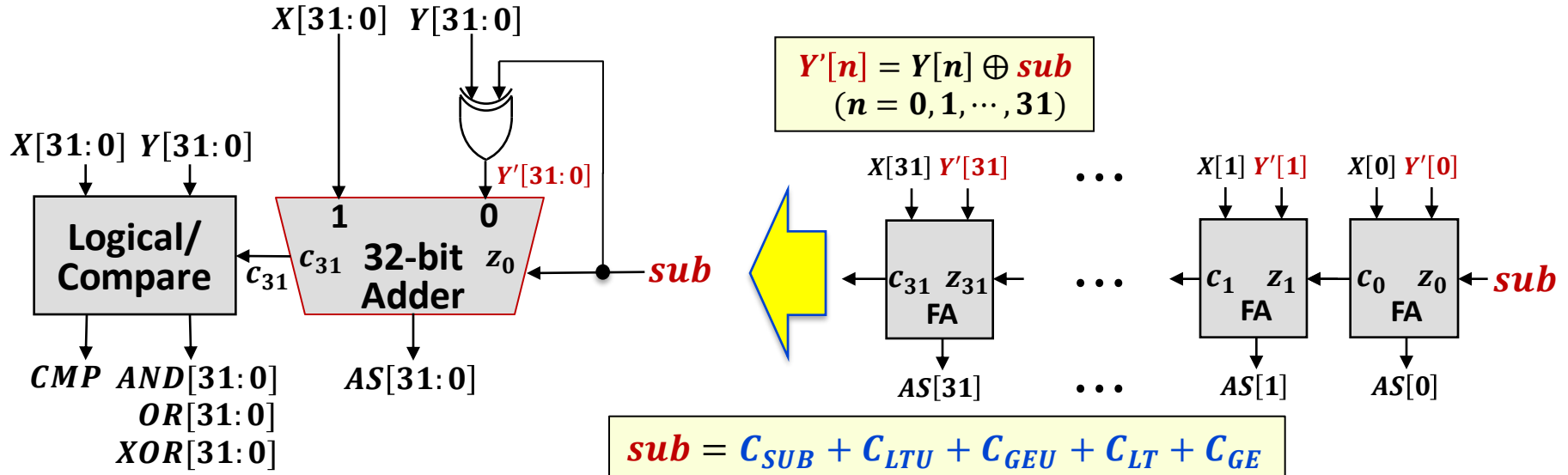

$$CMP = LTU \cdot C_{LTU} + \overline{LTU} \cdot C_{GEU} + LT \cdot C_{LT} + \overline{LT} \cdot C_{GE} + NE \cdot C_{NE} + \overline{NE} \cdot C_{EQ}$$

$$AND[n] = X[n] \cdot Y[n] \quad (0 \leq n \leq 31)$$

$$OR[n] = X[n] + Y[n] \quad (0 \leq n \leq 31)$$

$$XOR[n] = X[n] \oplus Y[n] \quad (0 \leq n \leq 31)$$

$$NE = XOR[31] + \dots + XOR[1] + XOR[0]$$

$$EQ = \overline{NE}$$

$$LTU = \overline{c_{31}}$$

$$GEU = \overline{LTU}$$

$$LT = X[31] \oplus Y[31] \oplus \overline{c_{31}}$$

$$GE = \overline{LT}$$

$$ALU_{CTRL}[13] = C_{ADD} = T[2] \cdot I_{ADD} + C_{OP\_ADD}$$

$$ALU_{CTRL}[12] = C_{SUB} = T[2] \cdot I_{SUB}$$

$$ALU_{CTRL}[11] = C_{LT} = T[2] \cdot I_{LT}$$

$$ALU_{CTRL}[10] = C_{LTU} = T[2] \cdot I_{LTU}$$



$$ALU_{CTRL}[3] = C_{EQ} = C_{OP\_type} \cdot I_{EQ}$$

$$ALU_{CTRL}[2] = C_{NE} = C_{OP\_type} \cdot I_{NE}$$

$$ALU_{CTRL}[1] = C_{GE} = T[2] \cdot I_{GE}$$

$$ALU_{CTRL}[0] = C_{GEU} = T[2] \cdot I_{GEU}$$

# 論理左シフト演算 : SLL

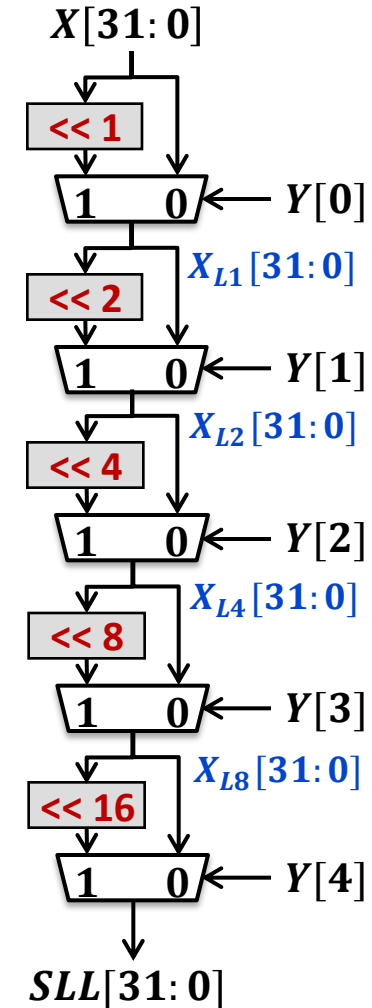
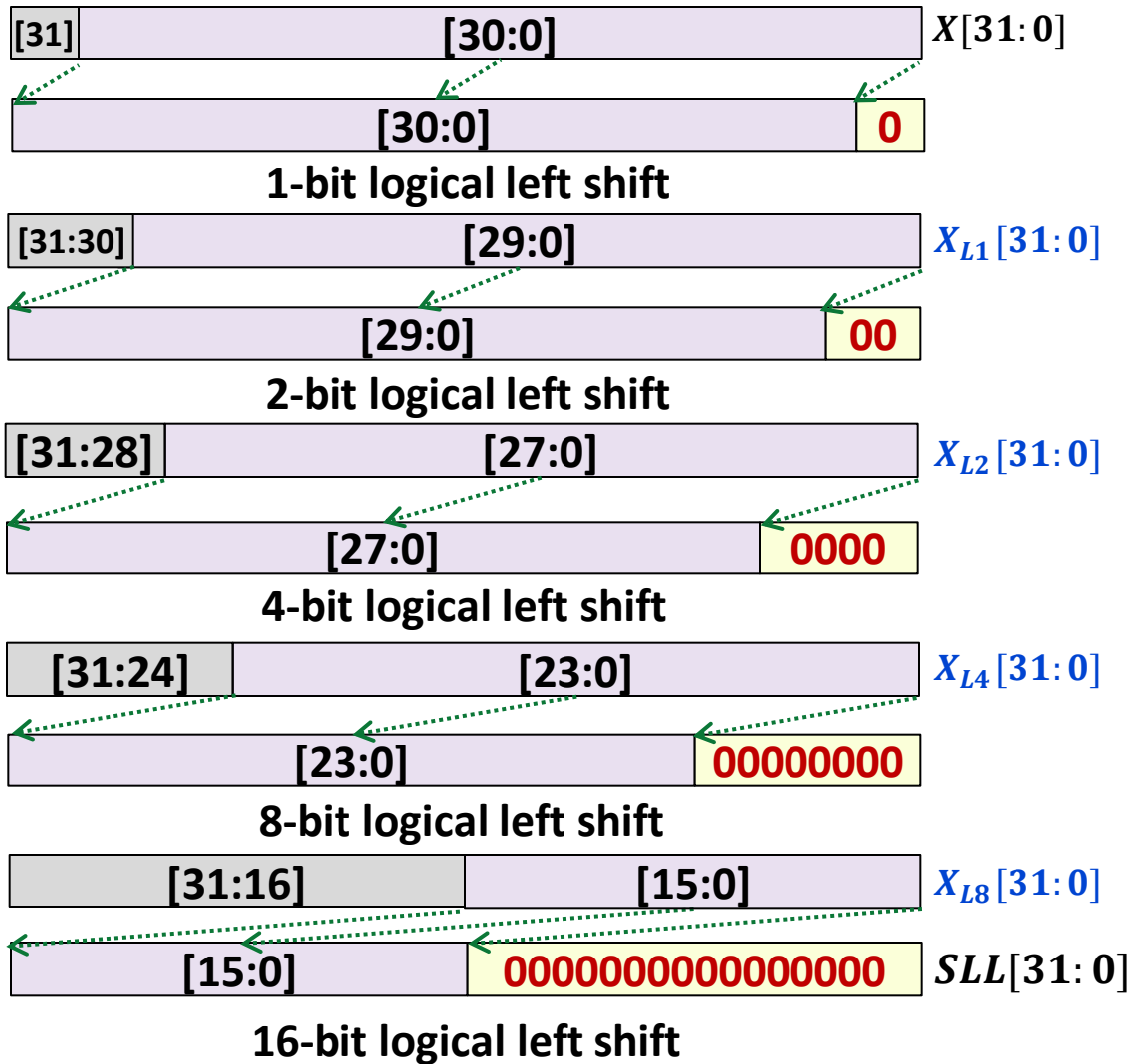


# 論理・算術右シフト演算: SRL/SRA

**S** : sign bit

**T** = **S** ·  $C_{SRA}$  : extension bit
 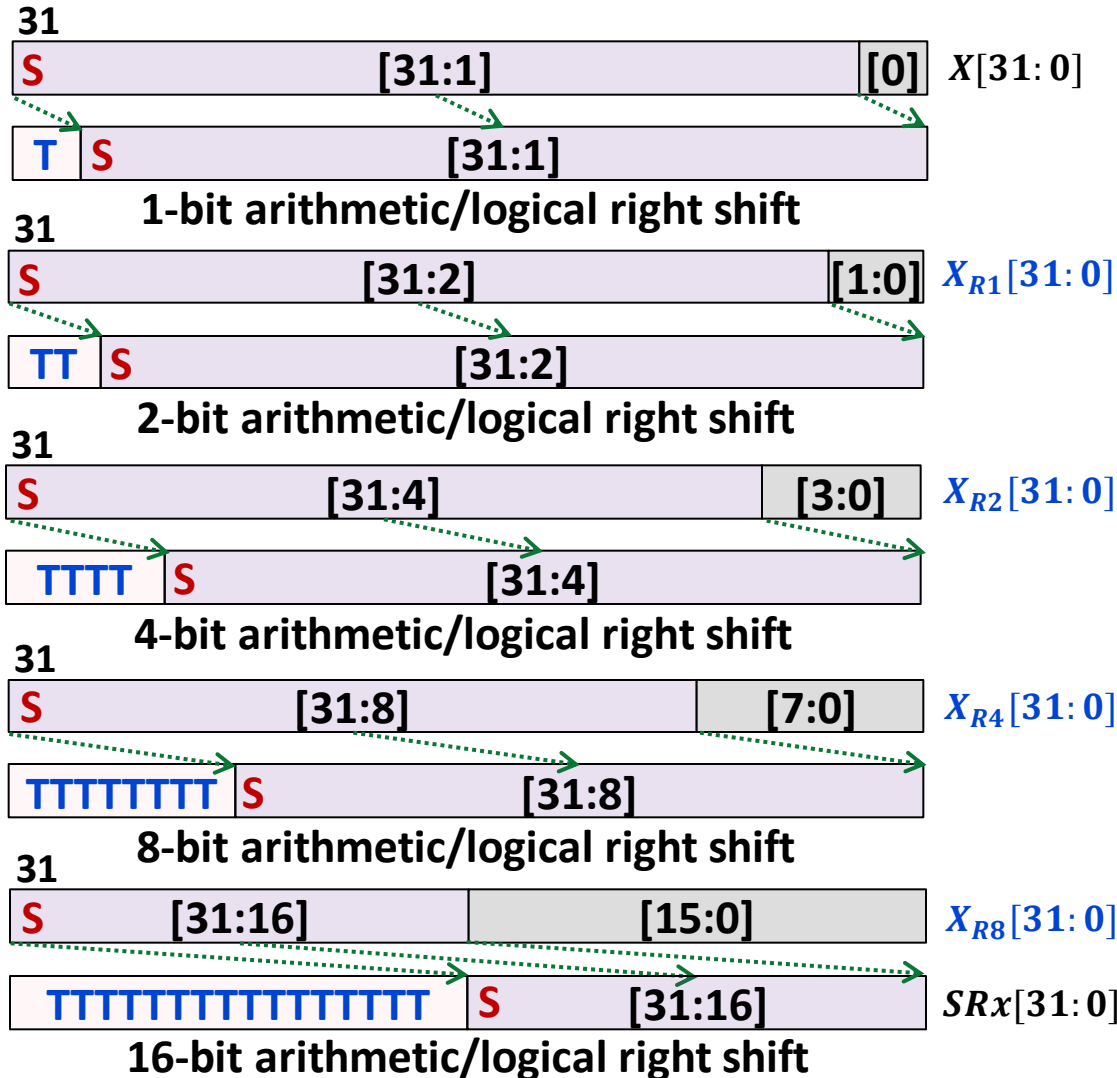
$$ALU_{CTRL}[4] = C_{SRA} = T[2] \cdot I_{SRA}$$



# ALU論理概要構成

演算制御変数
$ALU_{CTRL}[13] = C_{ADD}$
$ALU_{CTRL}[12] = C_{SUB}$
$ALU_{CTRL}[11] = C_{LT}$
$ALU_{CTRL}[10] = C_{LTU}$
$ALU_{CTRL}[9] = C_{AND}$
$ALU_{CTRL}[8] = C_{OR}$
$ALU_{CTRL}[7] = C_{XOR}$
$ALU_{CTRL}[6] = C_{SLL}$
$ALU_{CTRL}[5] = C_{SRL}$
$ALU_{CTRL}[4] = C_{SRA}$
$ALU_{CTRL}[3] = C_{EQ}$
$ALU_{CTRL}[2] = C_{NE}$
$ALU_{CTRL}[1] = C_{GE}$
$ALU_{CTRL}[0] = C_{GEU}$

